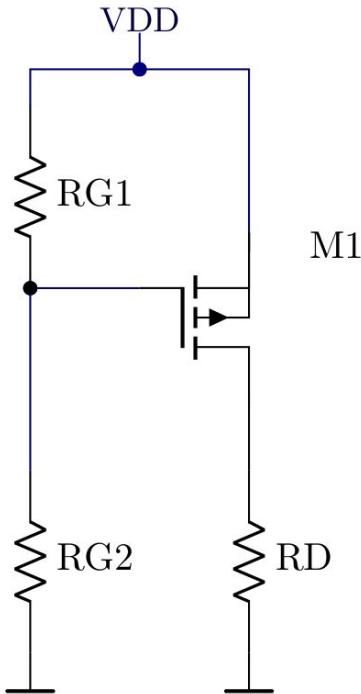


[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores
1er Cuatrimestre 2020

Transistor MOS

1. Polarización
2. Modelo de Pequeña Señal

Enunciado




Para el circuito de la figura y los siguientes datos:

- $|V_T| = 0.8 \text{ V}$, $\mu_P C'_{ox} = 80 \text{ } \mu\text{A/V}^2$
- $W = 32 \text{ } \mu\text{m}$, $L = 4 \text{ } \mu\text{m}$, $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$, $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
- $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$, $R_D = 18 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$

hallar

1. El punto de polarización
2. El modelo de pequeña señal
3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}

Enunciado

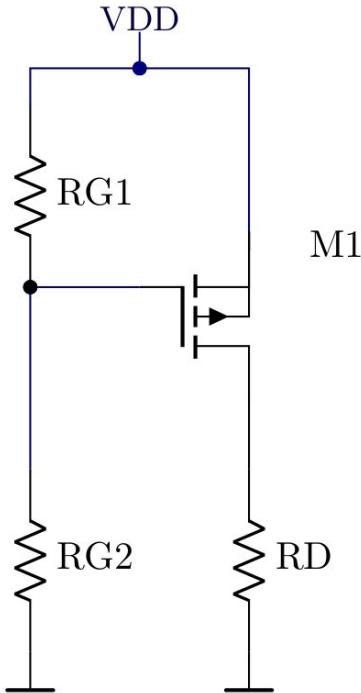

Para el circuito de la figura y los siguientes datos:

- $|V_T| = 0.8 \text{ V}$, $\mu_P C'_\text{ox} = 80 \text{ }\mu\text{A/V}^2$
- $W = 32 \text{ }\mu\text{m}$, $L = 4 \text{ }\mu\text{m}$, $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$, $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
- $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$, $R_D = 18\text{k}\Omega$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$

hallar

1. El punto de polarización
2. El modelo de pequeña señal
3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}

Datos

$|V_T| = 0.8 \text{ V}$, $\mu_P C'_\text{ox} = 80 \text{ }\mu\text{A/V}^2$
 $W = 32 \text{ }\mu\text{m}$, $L = 4 \text{ }\mu\text{m}$
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$, $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
 $R_D = 18\text{k}\Omega$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$

La polarización la la calculamos


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Enunciado

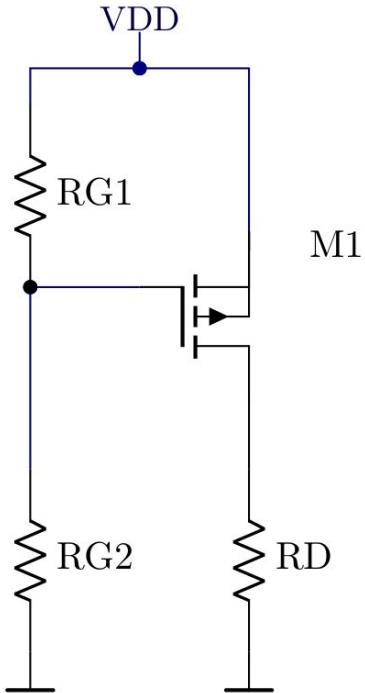


Para el circuito de la figura y los siguientes datos:

- $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
- $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}, \lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
- $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega, R_D = 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

hallar

1. El punto de polarización
2. El modelo de pequeña señal
3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}

Enunciado

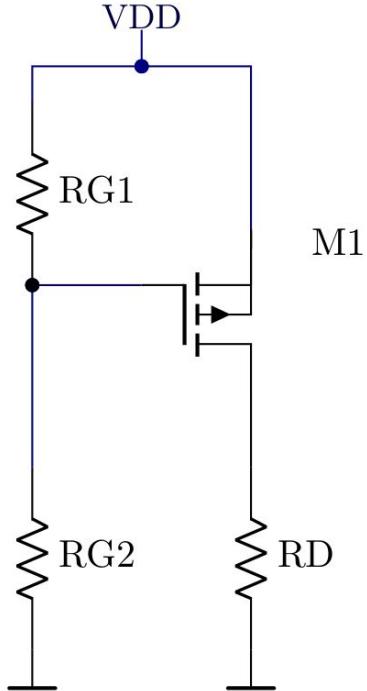

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_\text{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Para el circuito de la figura y los siguientes datos:

- $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_\text{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
- $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}, \lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
- $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega, R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

hallar

1. El punto de polarización
2. **El modelo de pequeña señal**
3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}


2. Mod. de Pequeña Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

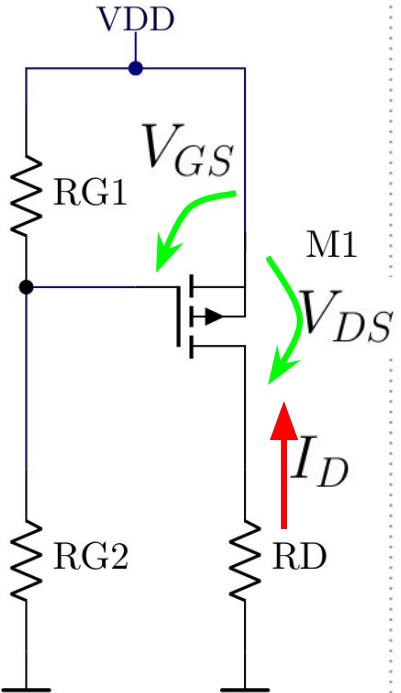

Utilizamos 2 modelos de pequeña señal:

- Uno para **frecuencias bajas o medias**
- Otro para **frecuencias altas**: Se agregan las capacidades.


2. Mod. de Pequeña Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

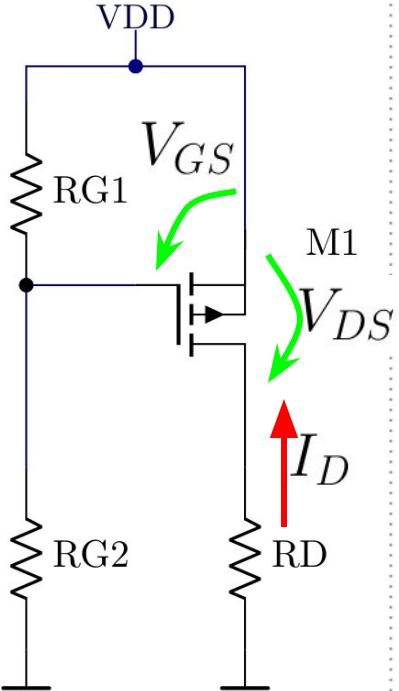

Utilizamos 2 modelos de pequeña señal:

- Uno para **frecuencias bajas o medias**
- Otro para **frecuencias altas**: Se agregan las capacidades.

Una vez tenemos que tenemos el punto de trabajo, el MPS es independiente del circuito externo.

2. Mod. de Pequeña Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Utilizamos 2 modelos de pequeña señal:

- Uno para **frecuencias bajas o medias**
- Otro para **frecuencias altas**: Se agregan las capacidades.

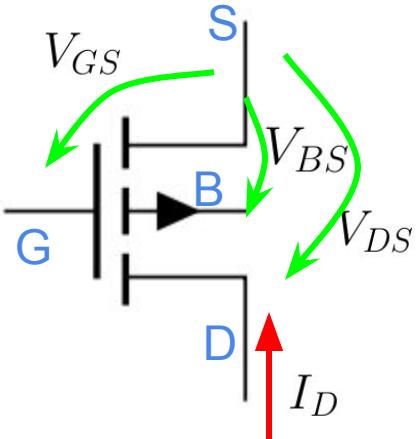Una vez tenemos que tenemos el punto de trabajo, el MPS es independiente del circuito externo.



2. Mod. de Pequeña Señal



$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Para frecuencias bajas/medias

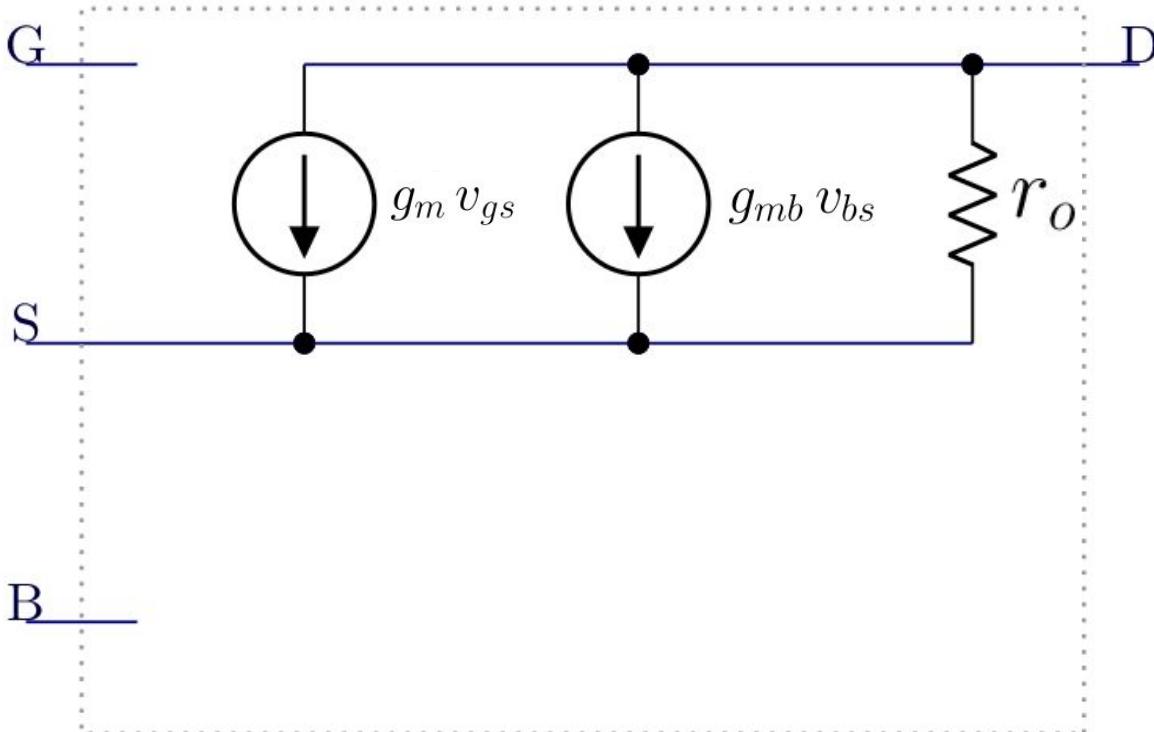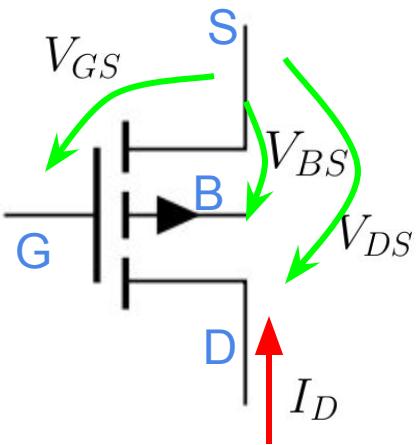


2. Mod. de Pequeña Señal

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

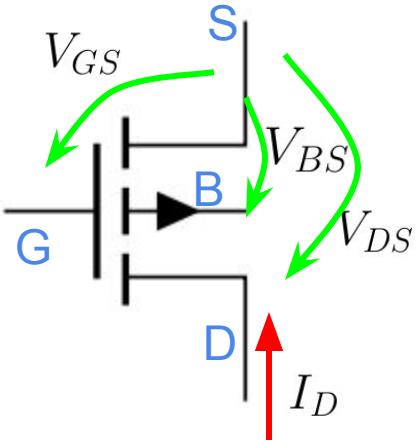

Para frecuencias altas

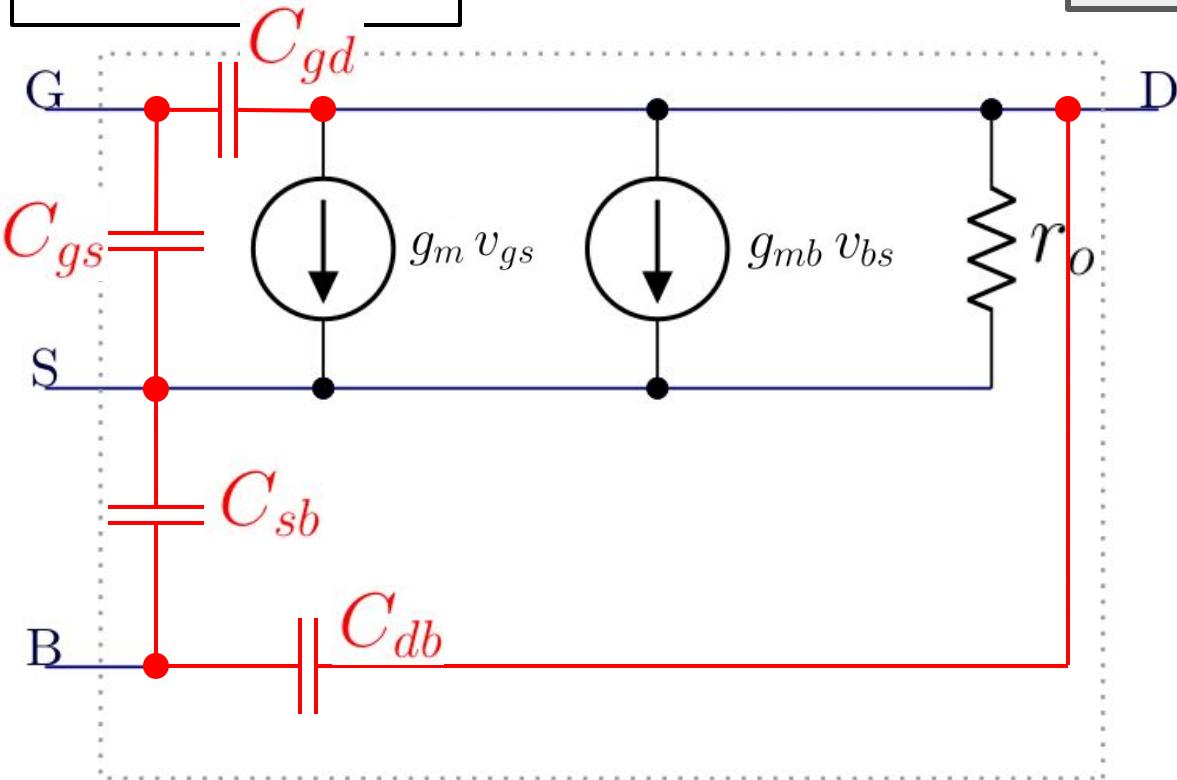


2. Mod. de Pequeña Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$, $\mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
 $W = 32 \mu\text{m}$, $L = 4 \mu\text{m}$
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$, $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
 $R_D = 18 \text{k}\Omega$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$

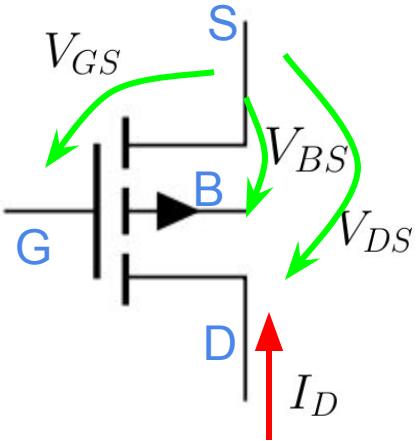

Para frecuencias bajas/medias

$$g_m$$

$$g_{mb}$$

$$g_o$$

Para frecuencias altas

$$C_{gd}$$

$$C_{gs}$$

$$C_{sb}$$

$$C_{db}$$

2. Mod. de Pequeña Señal



Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

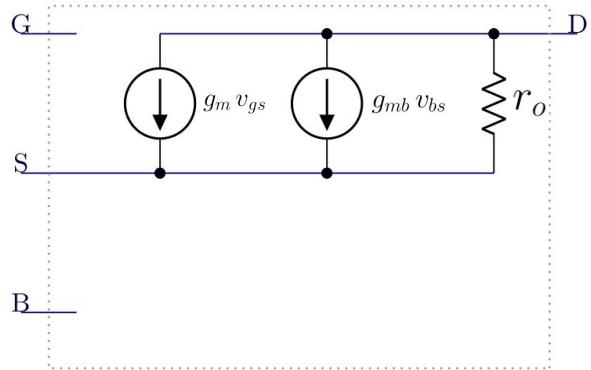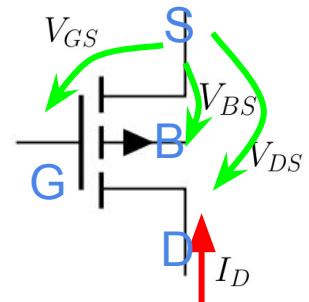

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias bajas/medias



$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$
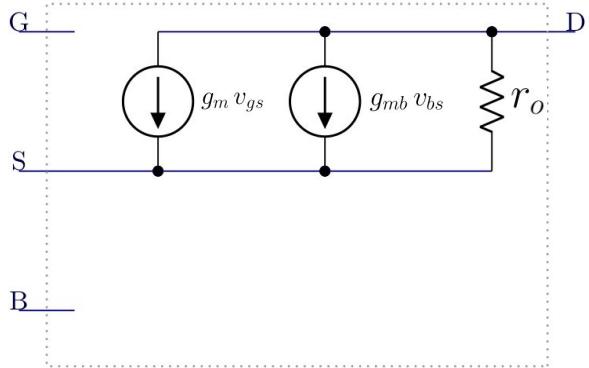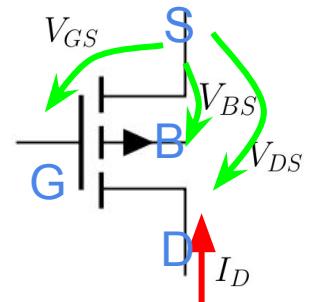
$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$



2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos


$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

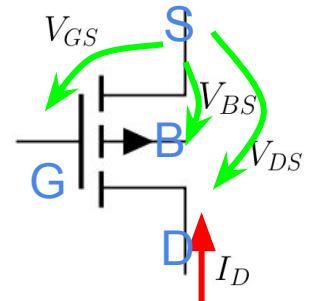

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_Q$$

$$g_{mb} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \right|_Q$$

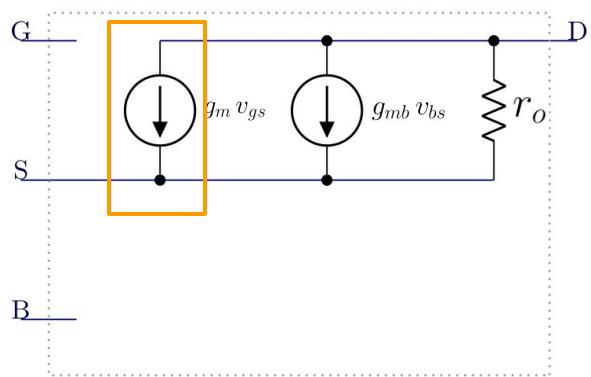

$$g_o = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_Q$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

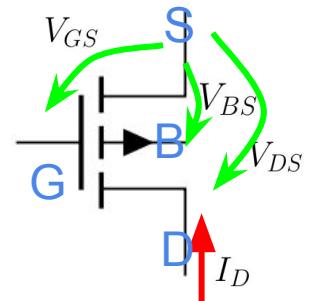

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \Big|_Q$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

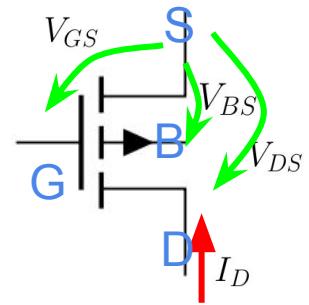


$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \Big|_Q$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q$$

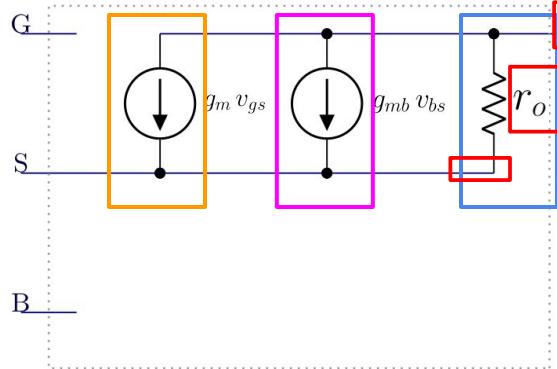

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos


$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

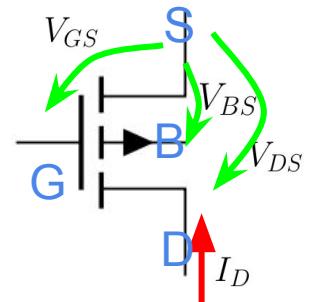

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_Q$$

$$g_{mb} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \right|_Q$$

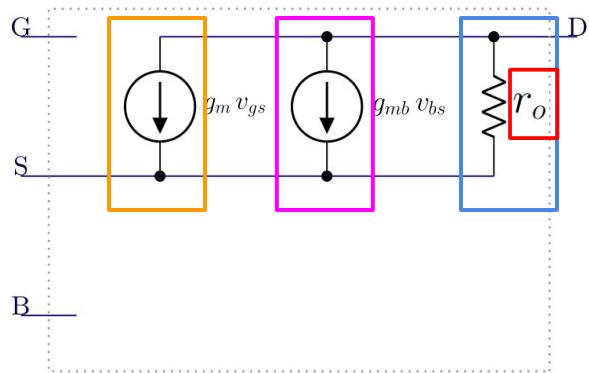

$$g_o = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_Q$$

$$r_0 = \frac{1}{g_0}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

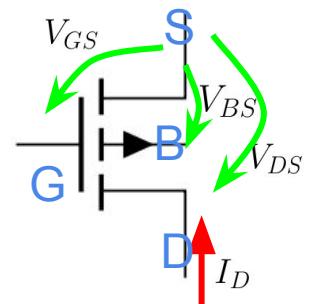

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \boxed{\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q}$$

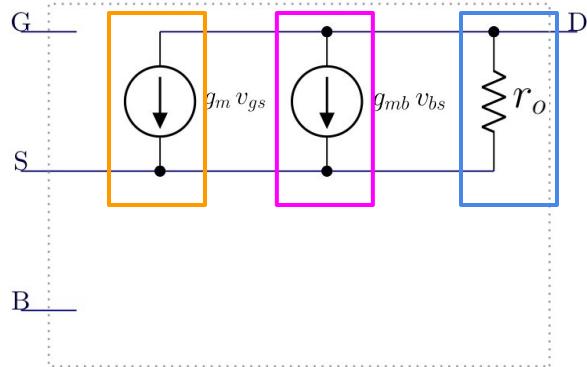

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos


$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

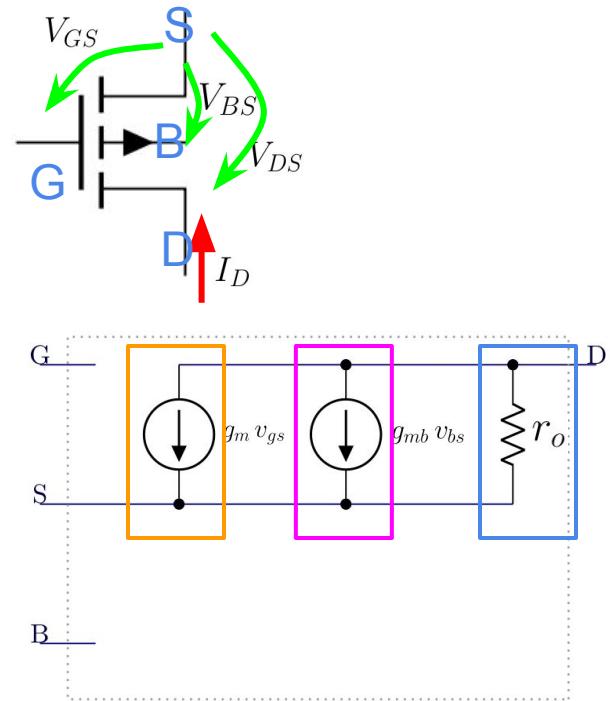

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$
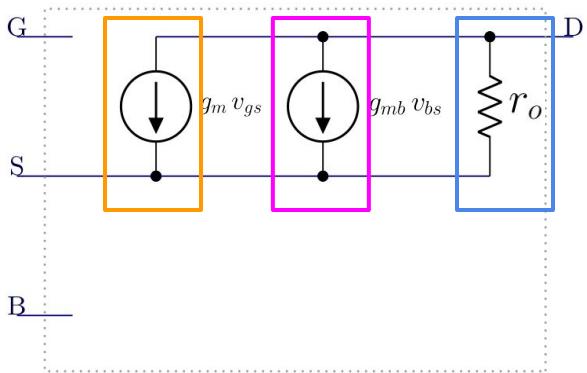
$$g_m = -2 k (V_{GS} - V_T) [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$



2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos


$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

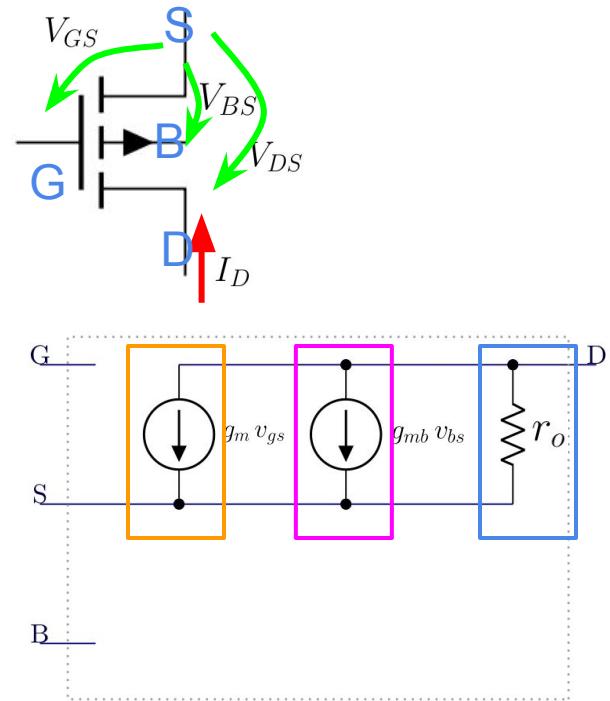

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$
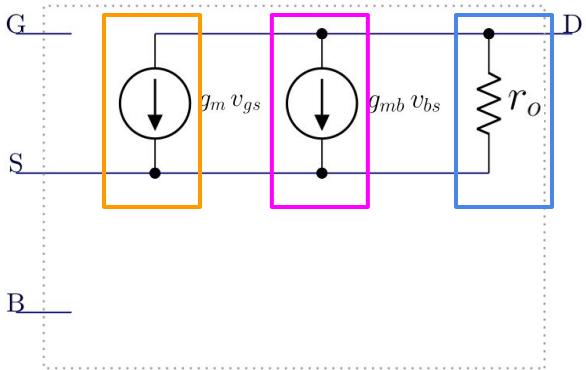
$$g_m = -2 k \underbrace{(V_{GS} - V_T)}_{-\sqrt{\frac{-I_{D-sat}}{k}}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$



2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

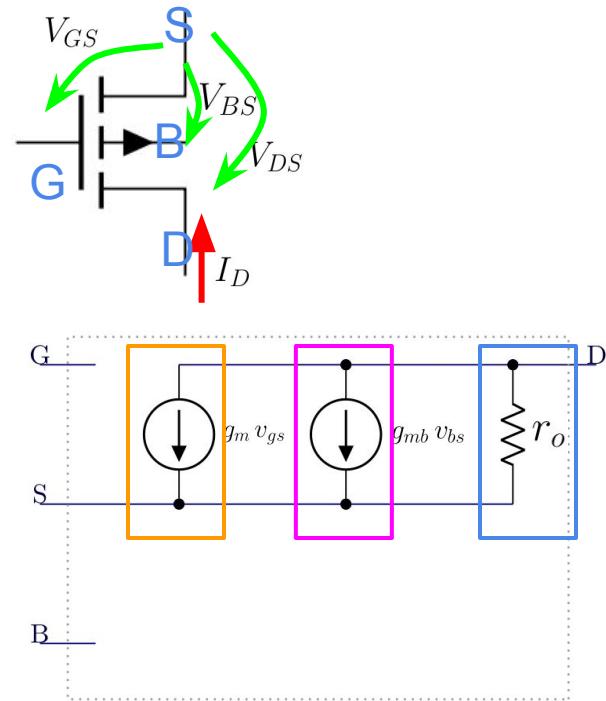

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$

$$g_m = -2k \underbrace{(V_{GS} - V_T)}_{-\sqrt{\frac{-I_{D-sat}}{k}}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = 2\sqrt{-k I_{D-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

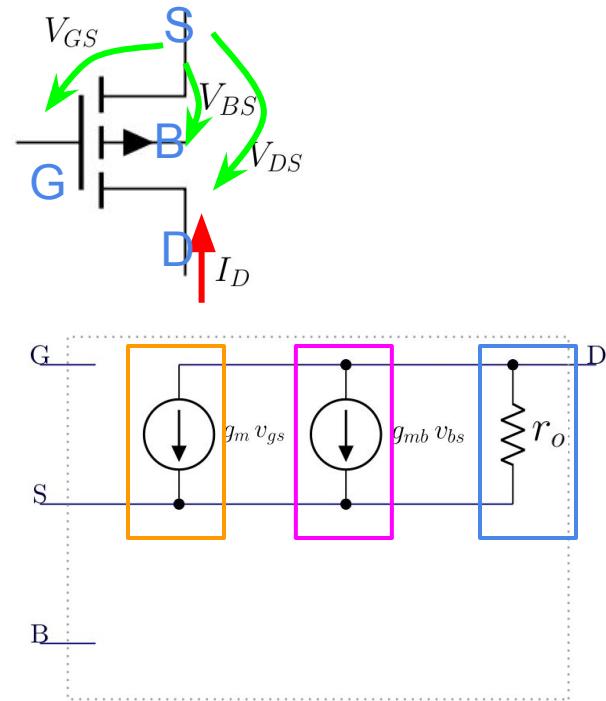

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$

$$g_m = -2 k \underbrace{(V_{GS} - V_T)}_{-\sqrt{\frac{-I_{D-sat}}{k}}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = 2 \sqrt{-k I_{D-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m \approx 2 \sqrt{-k I_{D-sat}}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

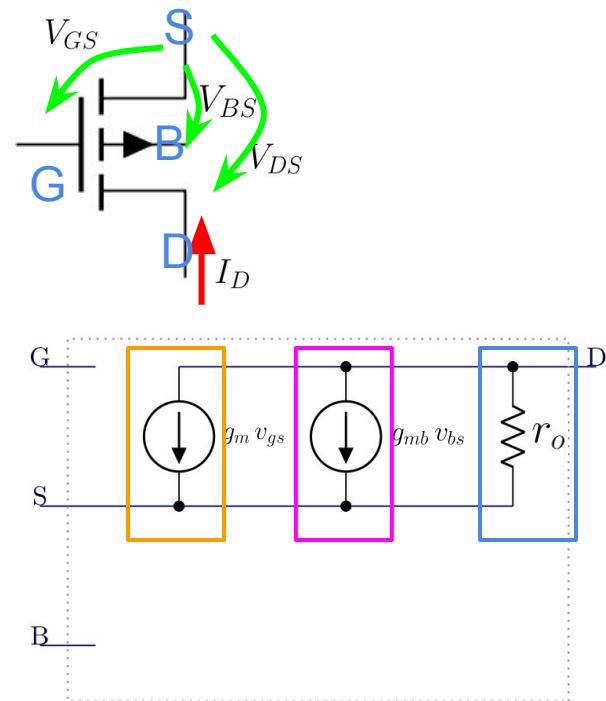

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$

$$g_m = -2k \underbrace{(V_{GS} - V_T)}_{-\sqrt{\frac{-I_{D-sat}}{k}}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m = 2\sqrt{-k I_{D-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_m \approx 2\sqrt{-k I_{D-sat}}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

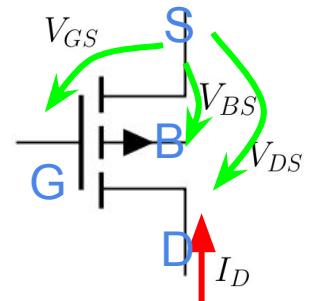

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_{mb} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \right|_Q$$

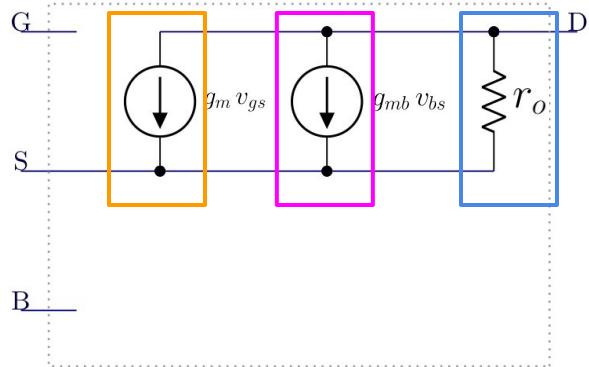

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

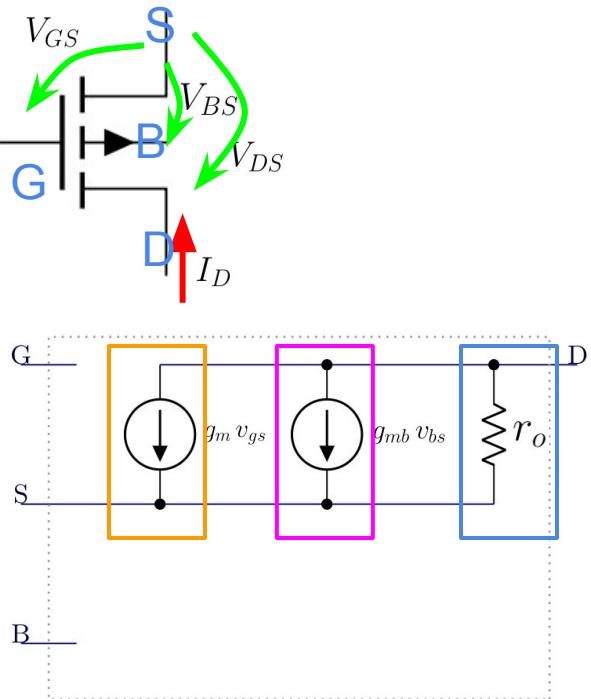

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \Big|_Q$$

$$g_{mb} = \underbrace{-2 k (V_{GS} - V_T) [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]}_{g_m} \left(-\frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \right) \Big|_Q$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

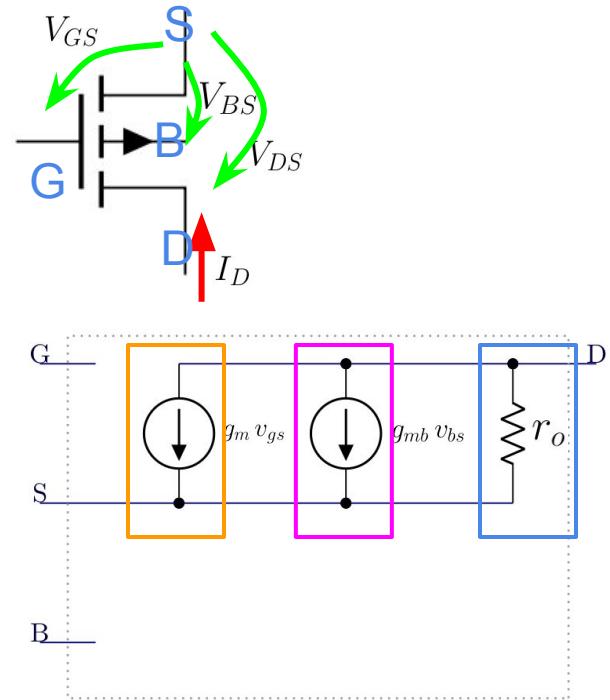

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \Big|_Q$$

$$g_{mb} = \underbrace{-2 k (V_{GS} - V_T) [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]}_{g_m} \left(-\frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \right) \Big|_Q$$

$$V_T = V_{T0} - \gamma(\sqrt{2\phi_n + V_{BS}} - \sqrt{2\phi_N})$$

$$\frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} = -\frac{\gamma}{2} \frac{1}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

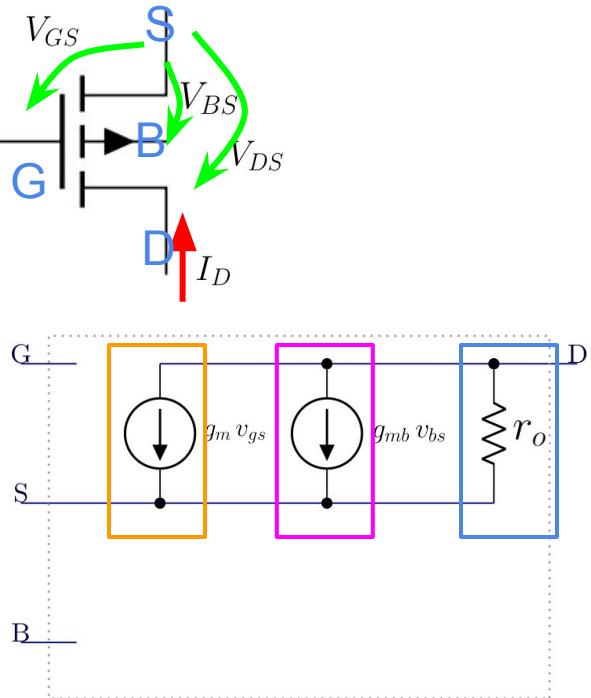

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_{mb} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \right|_Q$$

$$g_{mb} = \underbrace{-2 k (V_{GS} - V_T) [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]}_{g_m} \left(-\frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \right) \Big|_Q$$

$$V_T = V_{T0} - \gamma(\sqrt{2\phi_n + V_{BS}} - \sqrt{2\phi_N})$$

$$\frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} = -\frac{\gamma}{2} \frac{1}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}}$$

$$g_{mb} = g_m \frac{\gamma}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

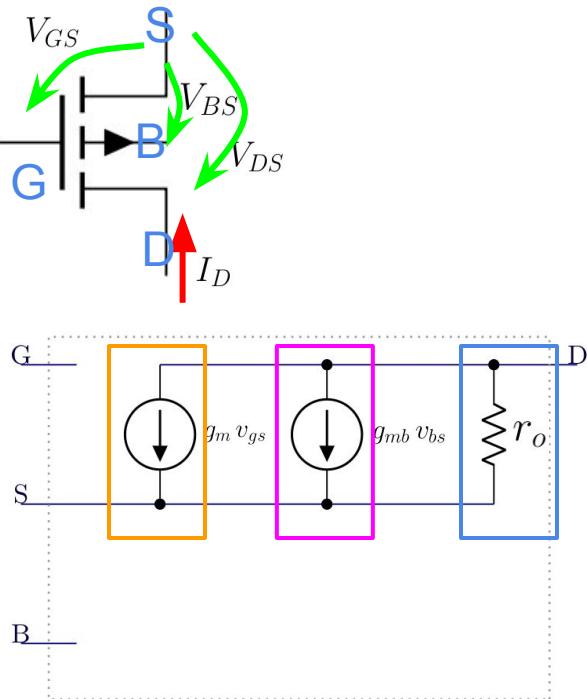

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \Big|_Q$$

$$g_{mb} = \underbrace{-2 k (V_{GS} - V_T) [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]}_{g_m} \left(-\frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \right) \Big|_Q$$

$$V_T = V_{T0} - \gamma(\sqrt{2\phi_n + V_{BS}} - \sqrt{2\phi_N})$$

$$\frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} = -\frac{\gamma}{2} \frac{1}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}}$$

$$g_{mb} = g_m \frac{\gamma}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

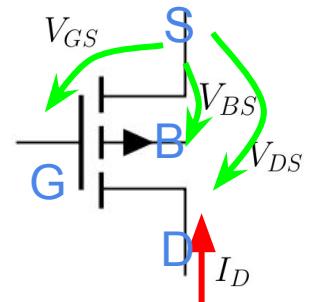

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q$$

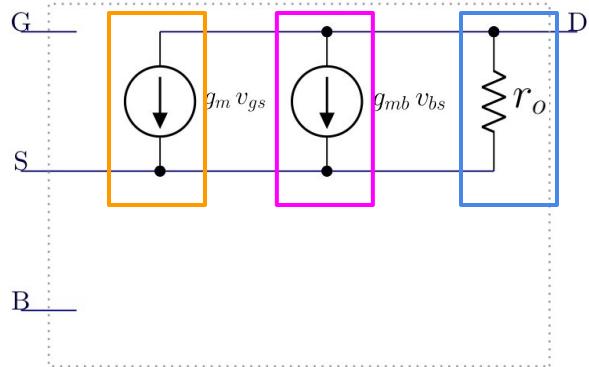

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

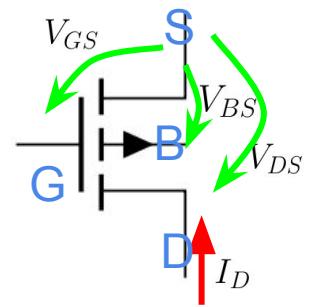

$$I_D = -k(V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_o = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_Q$$

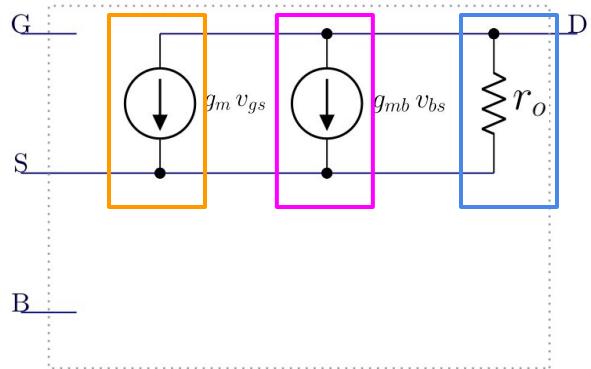

$$g_0 = -k(V_{GS} - V_T)^2 (-\lambda)$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

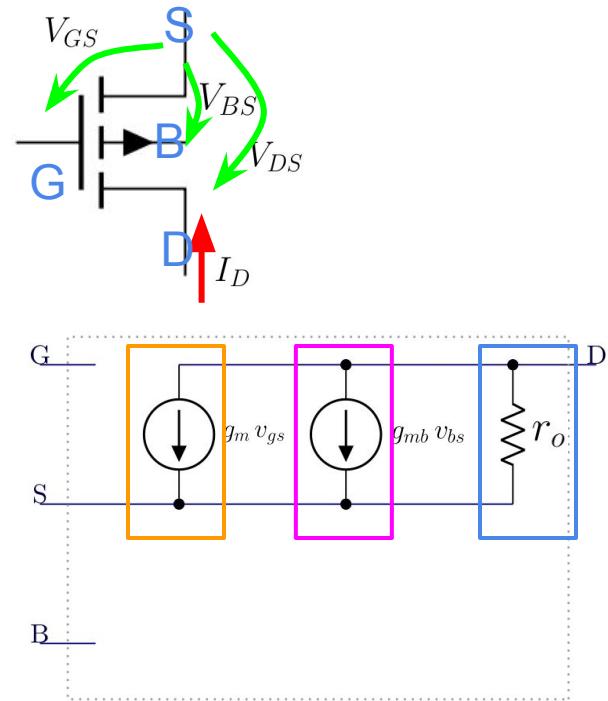

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q$$

$$\begin{aligned}g_0 &= -k (V_{GS} - V_T)^2 (-\lambda) \\g_0 &= -\lambda I_{D-sat}\end{aligned}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

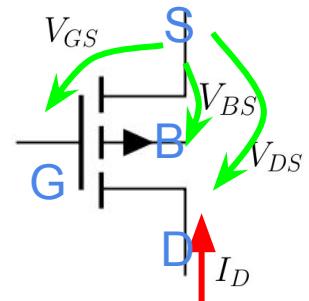

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q$$

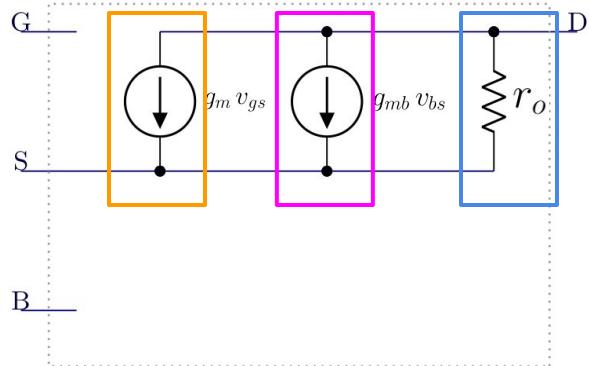

$$g_0 = -k (V_{GS} - V_T)^2 (-\lambda)$$

$$g_0 = -\lambda I_{D-sat}$$

$$r_0 = \frac{1}{g_0}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

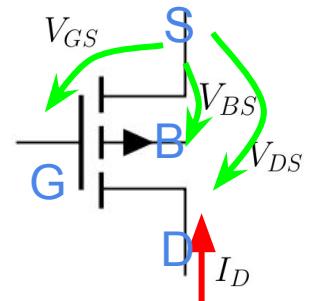

$$I_D = -k (V_{GS} - V_T)^2 [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q$$

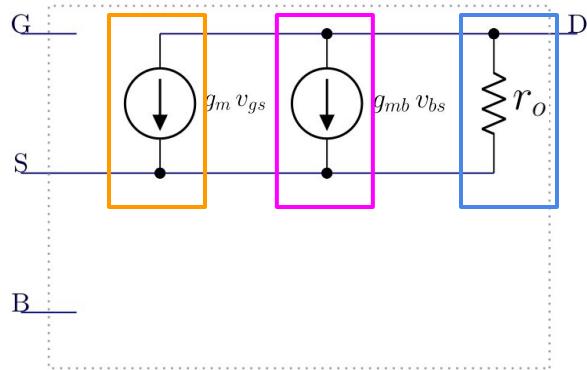

$$g_0 = -k (V_{GS} - V_T)^2 (-\lambda)$$

$$g_0 = -\lambda I_{D-sat}$$

$$r_0 = \frac{1}{g_0}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

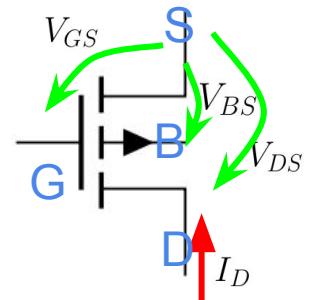

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_Q = 2 \sqrt{-k I_{D-sat}} [1 - \cancel{\lambda}(V_{DS} - V_{DS-sat})]$$

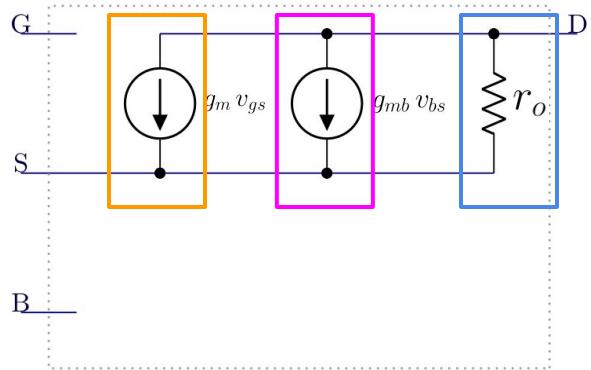

$$\approx 2 \sqrt{-k I_{D-sat}}$$

$$g_{mb} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \right|_Q = g_m \frac{\gamma}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}}$$

$$g_o = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_Q = -\lambda I_{D-sat}$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

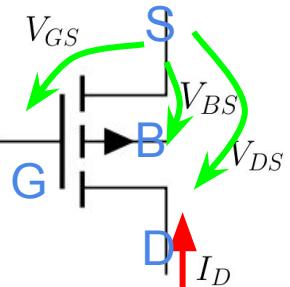

$$\begin{aligned} g_m &= \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = 2 \sqrt{-k I_{D-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})] \\ &= 339 \mu\text{A/V} \end{aligned}$$

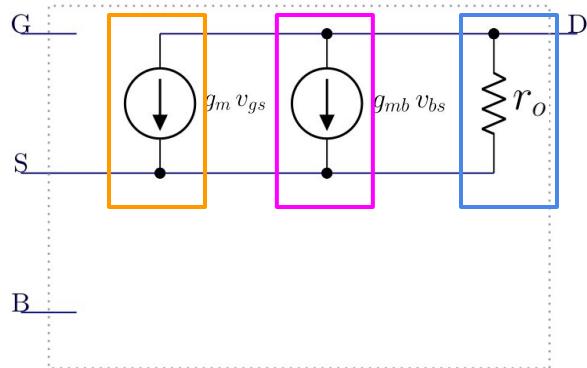

$$\approx 2 \sqrt{-k I_{D-sat}} = 320 \mu\text{A/V}$$

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \Big|_Q = g_m \frac{\gamma}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}} = 293 \mu\text{A/V}$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q = -\lambda I_{D-sat} = 1.6 \mu\text{A/V} \rightarrow r_o = 625 \text{ k}\Omega$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias bajas/medias

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

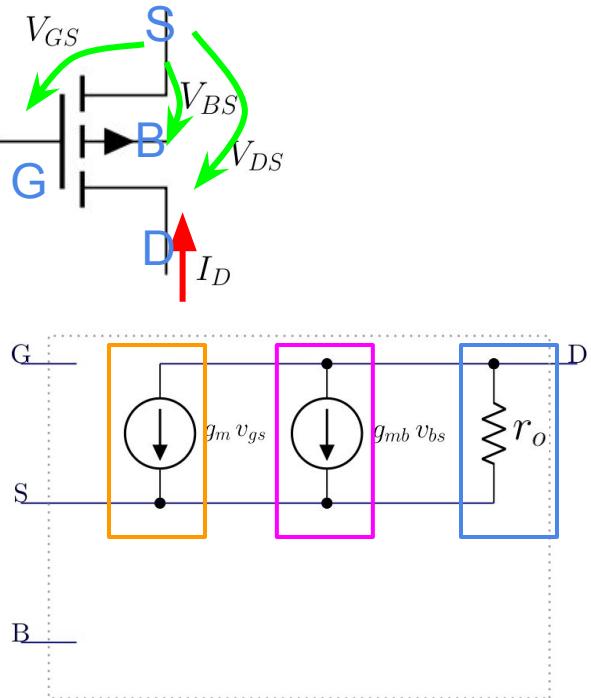

$$\begin{aligned}g_m &= \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = 2 \sqrt{-k I_{D-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS-sat})] \\&= 339 \mu\text{A/V}\end{aligned}$$

$$\approx 2 \sqrt{-k I_{D-sat}} = 320 \mu\text{A/V}$$

No tengo los datos,
así que tomo
 $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
Tal que
 $\phi_n = 279.9 \text{ mV}$

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \Big|_Q = g_m \frac{\gamma}{\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}} = 293 \mu\text{A/V}$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \Big|_Q = -\lambda I_{D-sat} = 1.6 \mu\text{A/V} \rightarrow r_o = 625 \text{ k}\Omega$$

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias altas

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

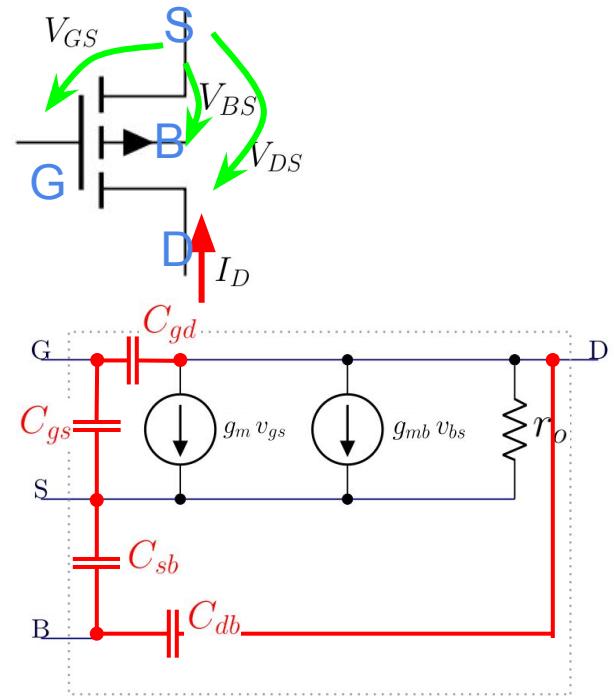

2. Mod. de Pequeña Señal


Para frecuencias altas

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

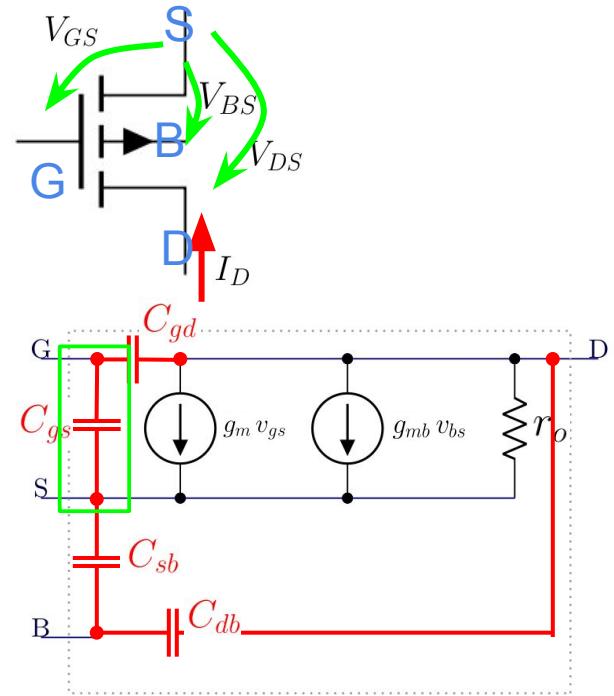

$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$



$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

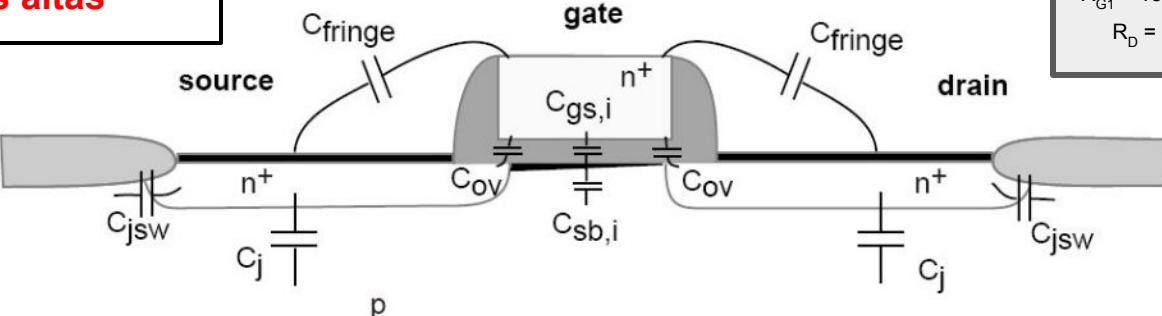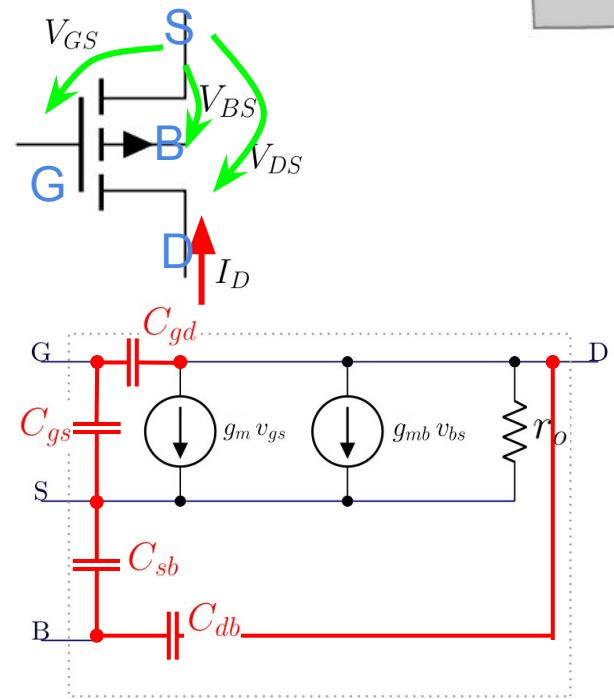

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$



$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

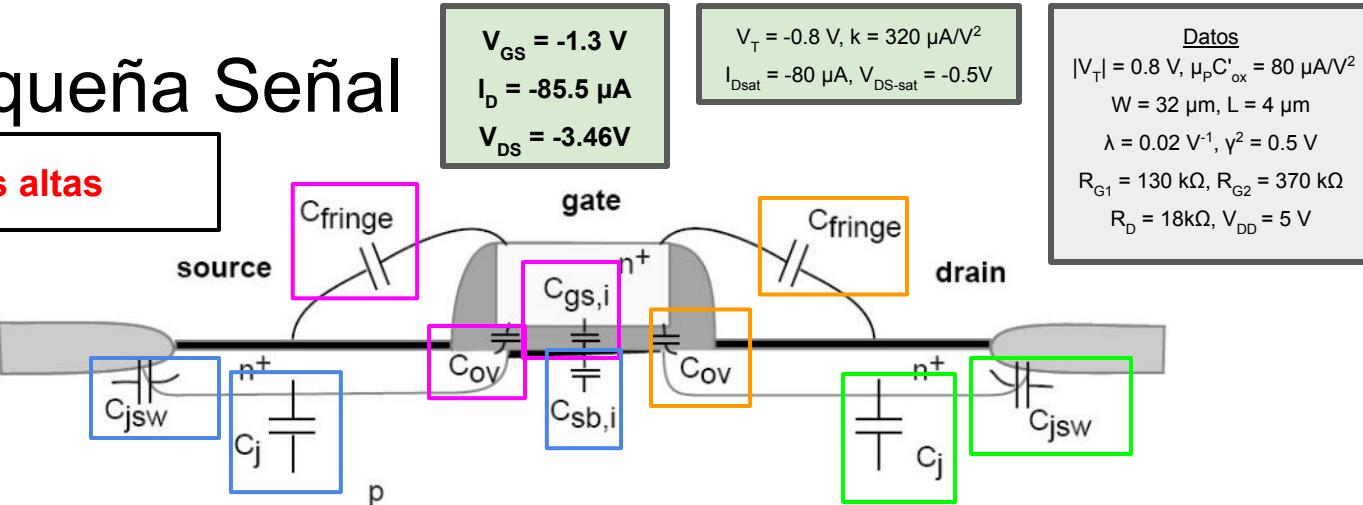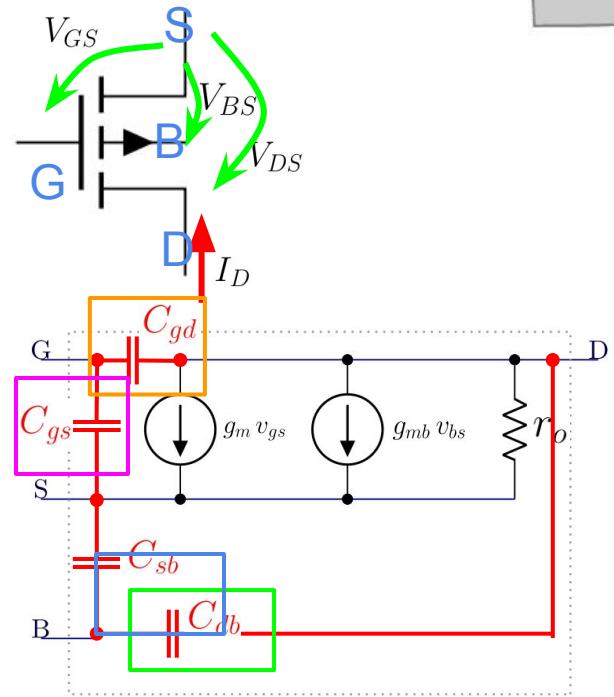

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q$$



$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

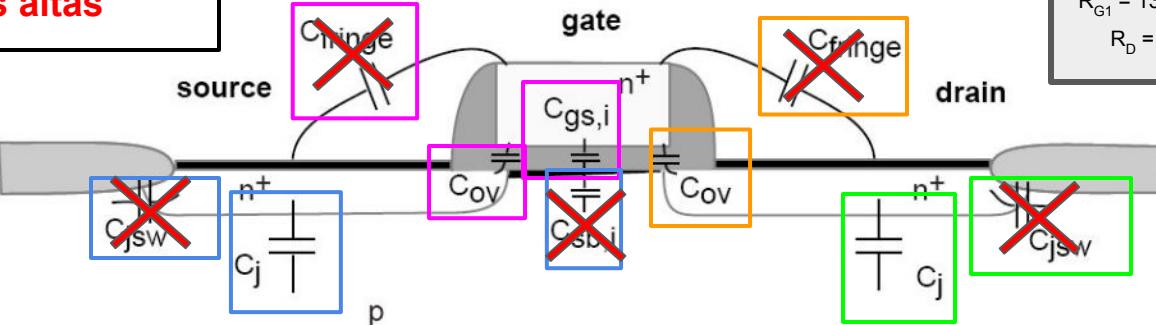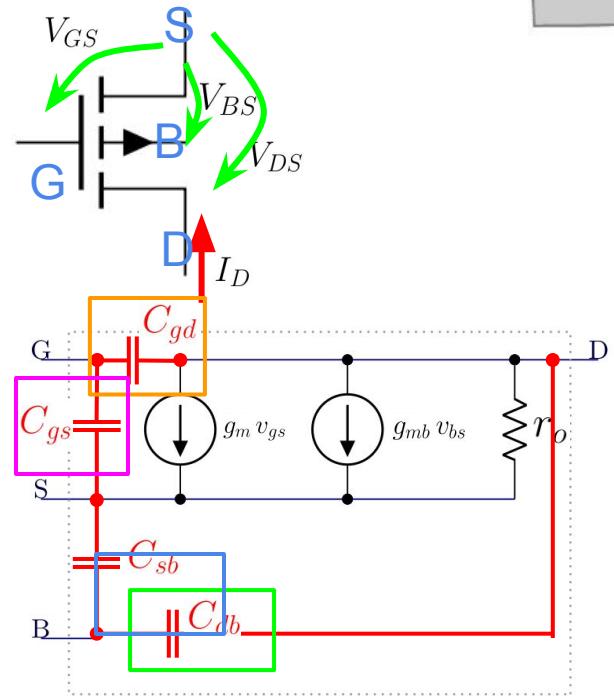

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

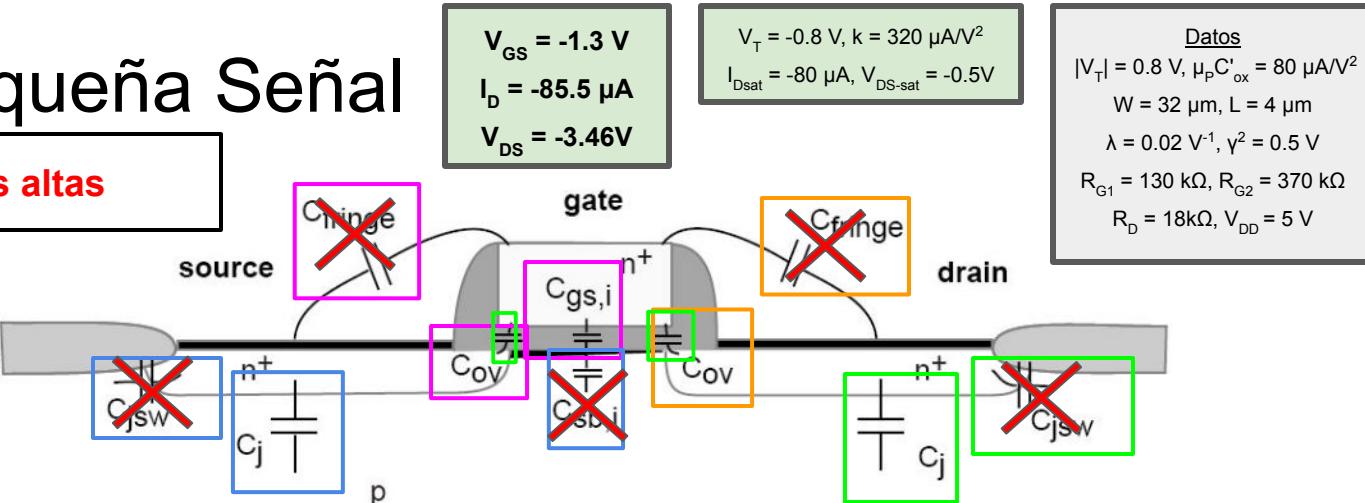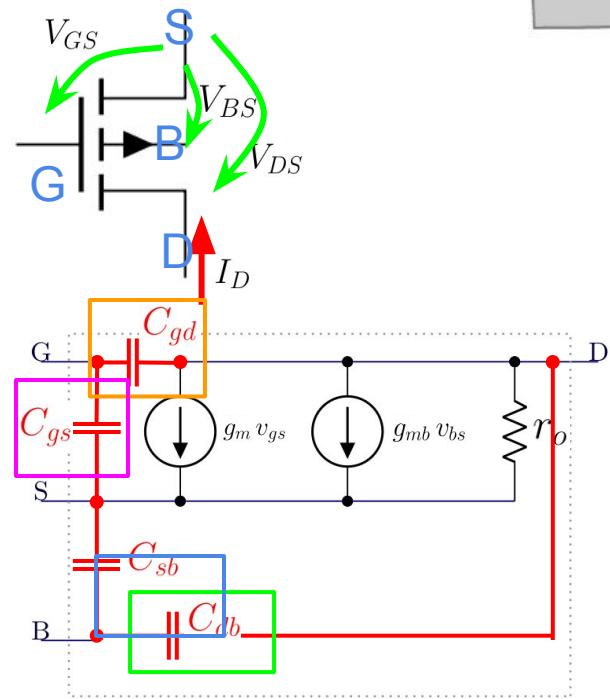

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = \boxed{\frac{2}{3} W L C'_{ox}} + \boxed{W C_{ov}}$$



$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q = \boxed{W C_{ov}}$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q = \boxed{C'_j A_S}$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q = \boxed{C'_j A_D}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

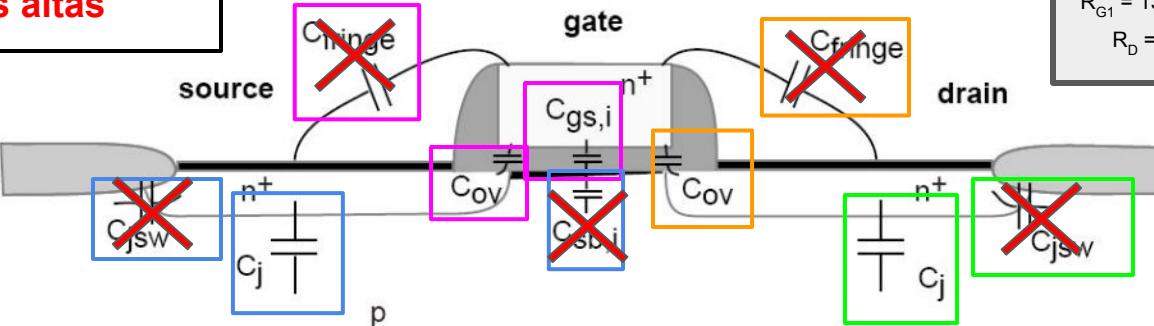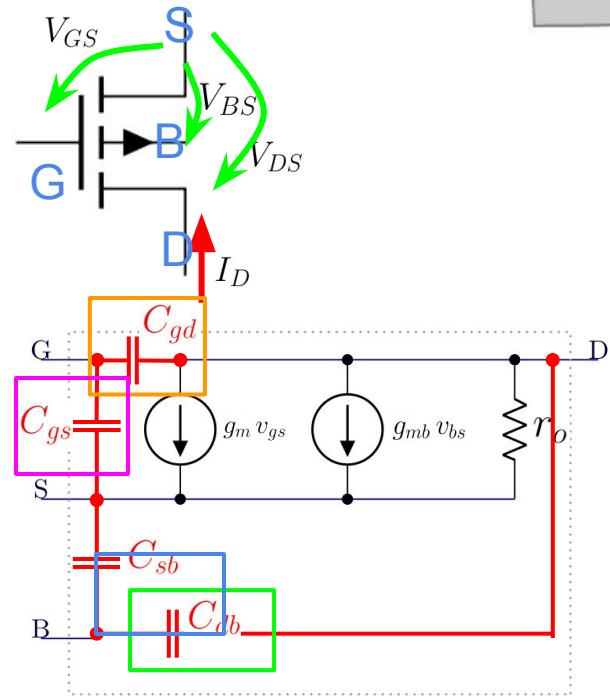

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

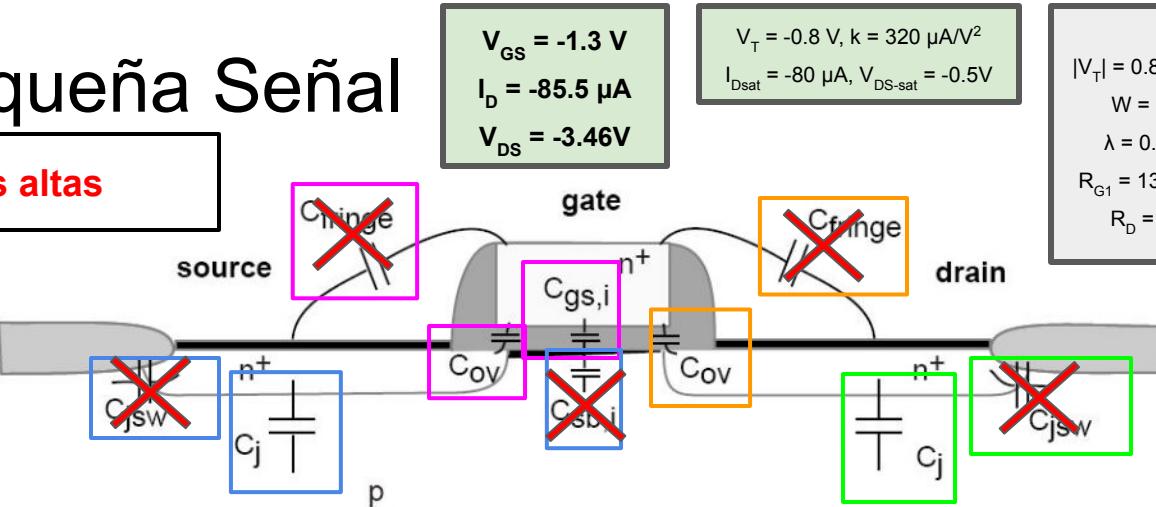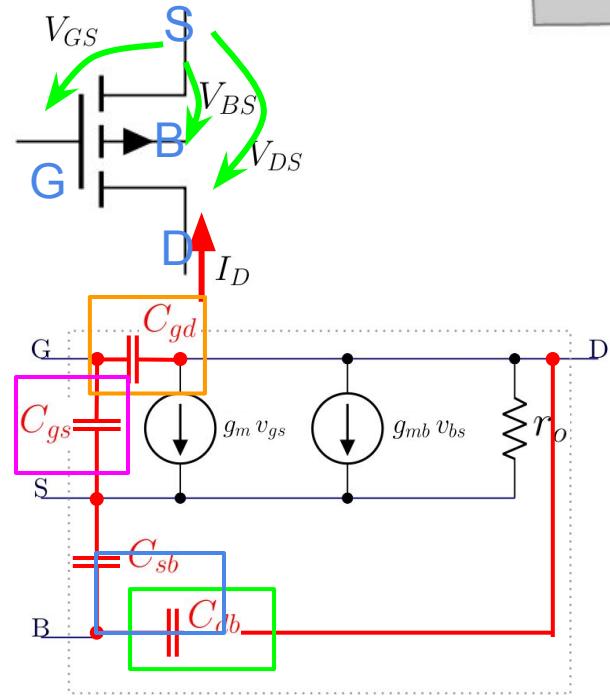

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = \frac{2}{3} W L C'_{{\text{ox}}} + W \cancel{C_{ox}}$$



$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q = W \cancel{C_{ox}}$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q = \cancel{C'_j A_s}$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q = \cancel{C'_j A_s}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

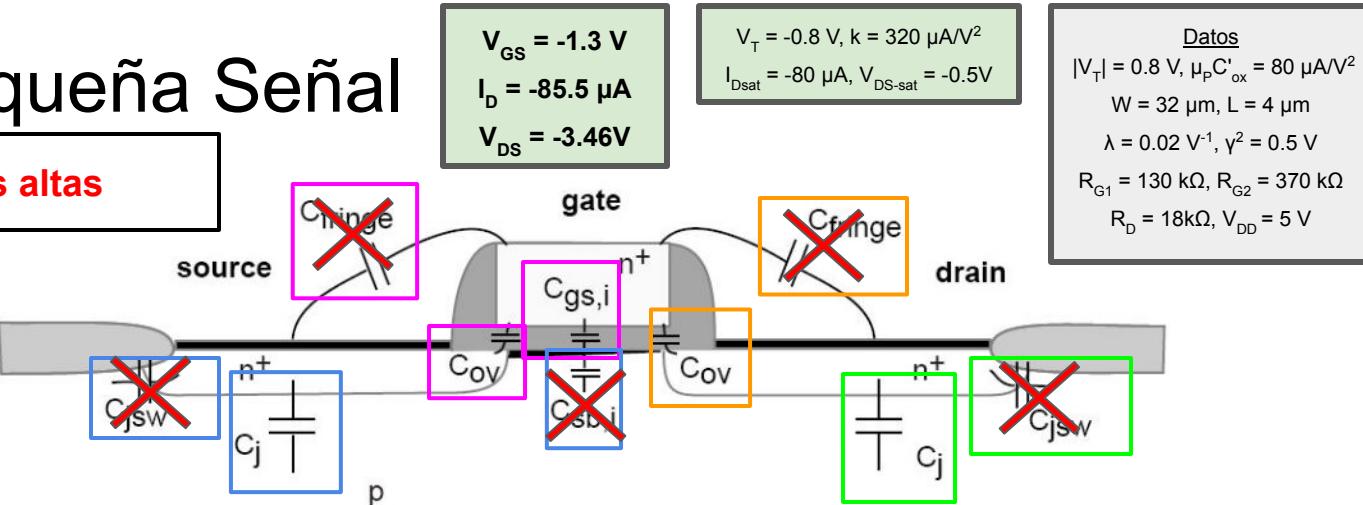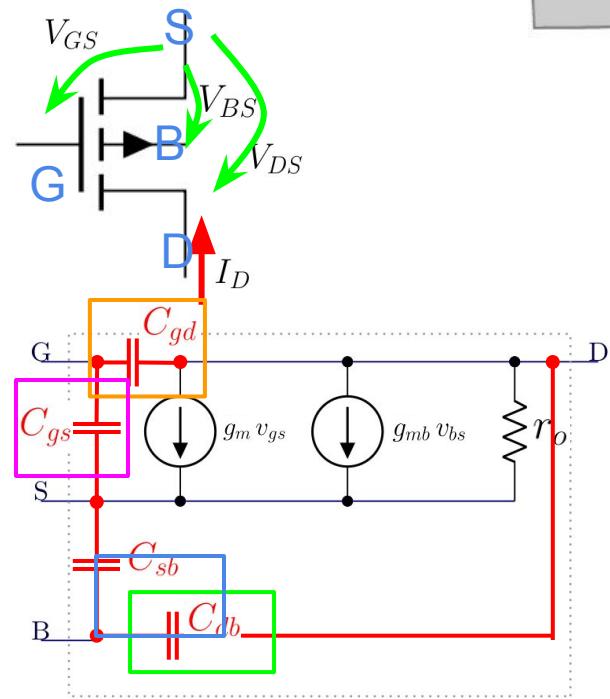

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = \frac{2}{3} W L C'_{ox} + W \cancel{C_{ox}}$$



$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q = W \cancel{C_{ox}}$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q = \cancel{C'_i A_s}$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q = \cancel{C'_i A_s}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

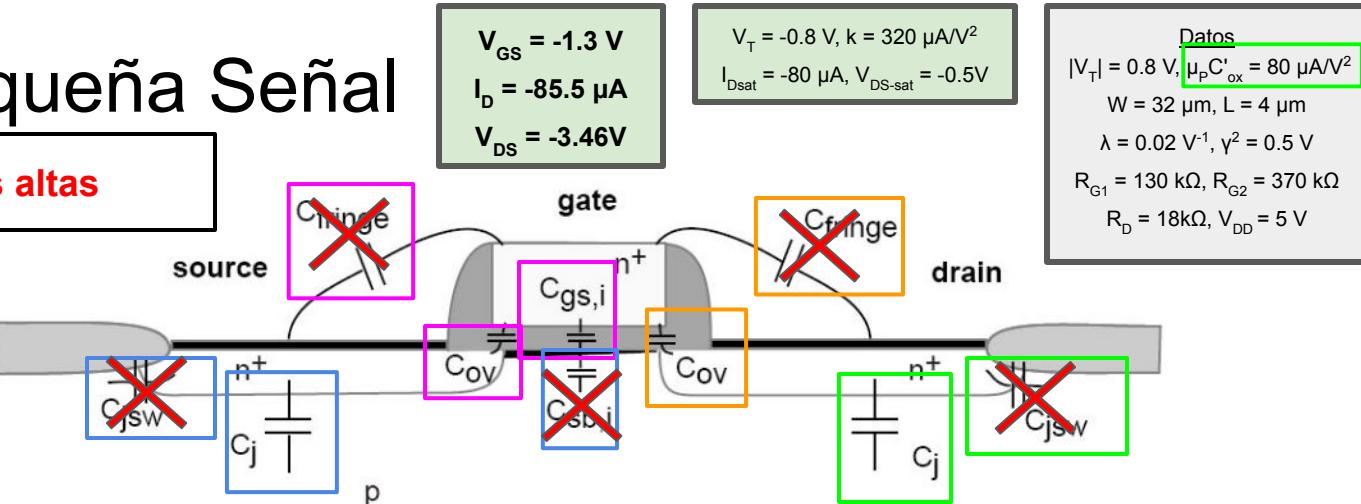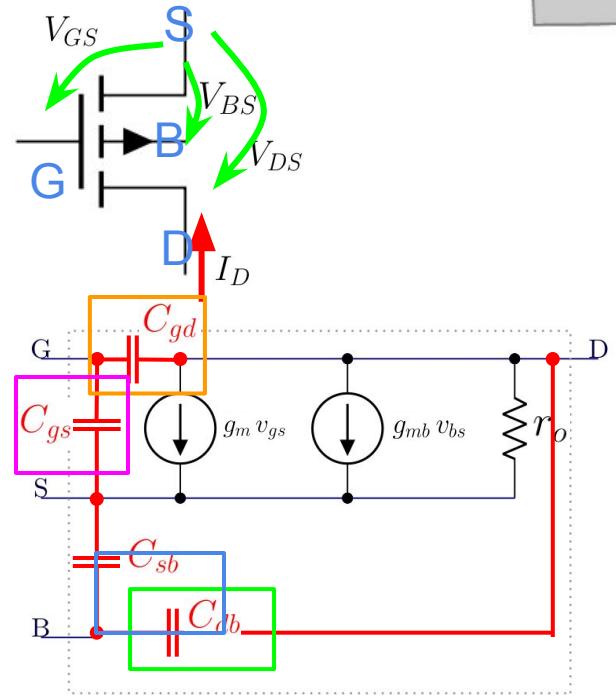


$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = \frac{2}{3} W L C'_\text{ox} + W C_\text{ov}$$

$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q = W C_\text{ov}$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q = C'_\text{ox} A_s$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q = C'_\text{ox} A_d$$

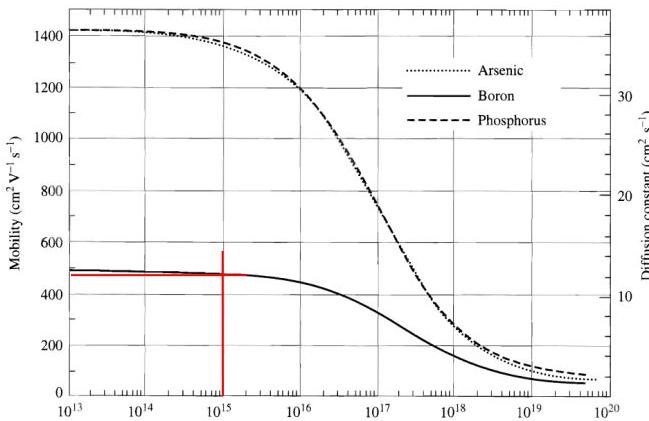

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{\text{Dsat}} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-\text{sat}} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_\text{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

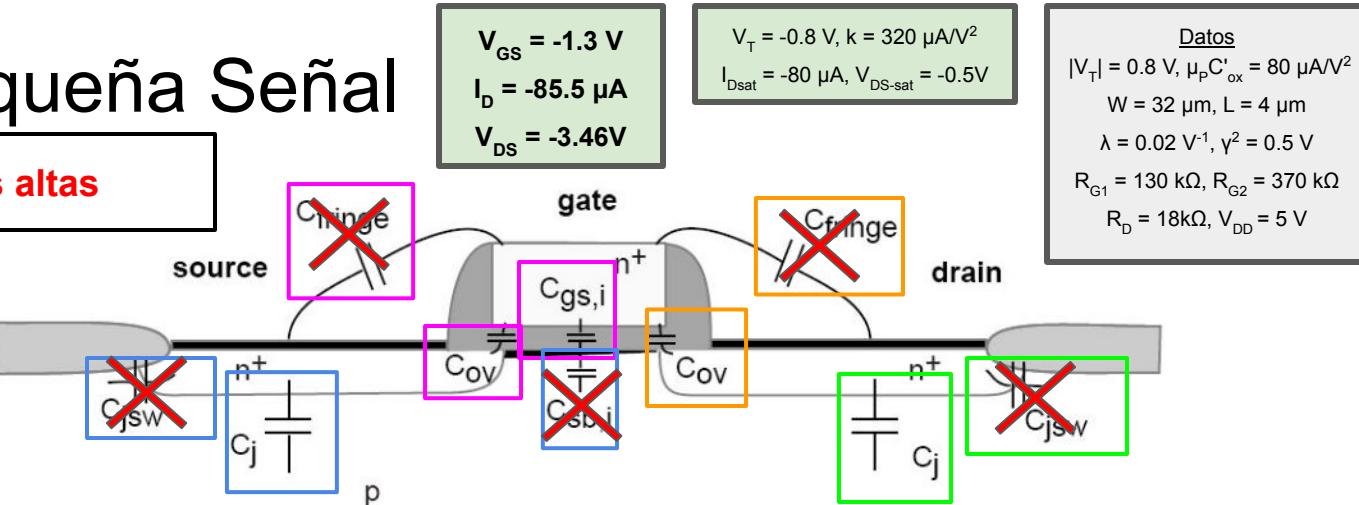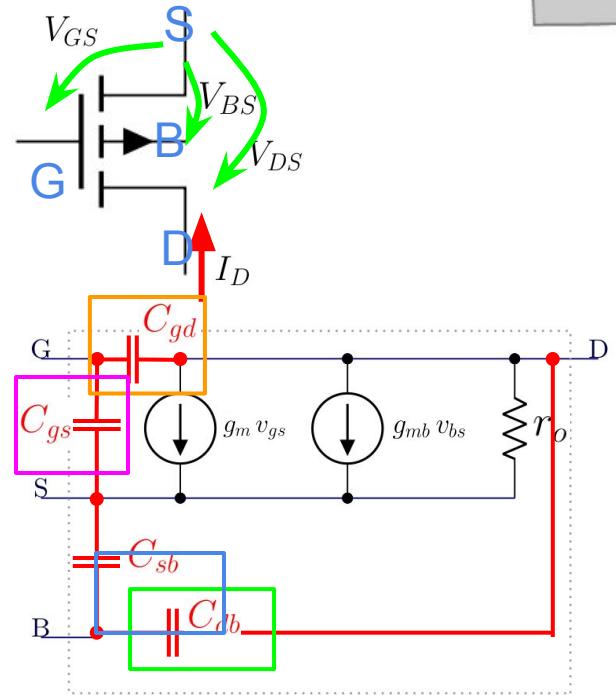


$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = \frac{2}{3} W L C'_\text{ox} + W \cancel{C_\text{ox}}$$

$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q = W \cancel{C_\text{ox}}$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q = \cancel{C'_\text{ox}} \cancel{A_s}$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q = \cancel{C'_\text{ox}} \cancel{A_s}$$

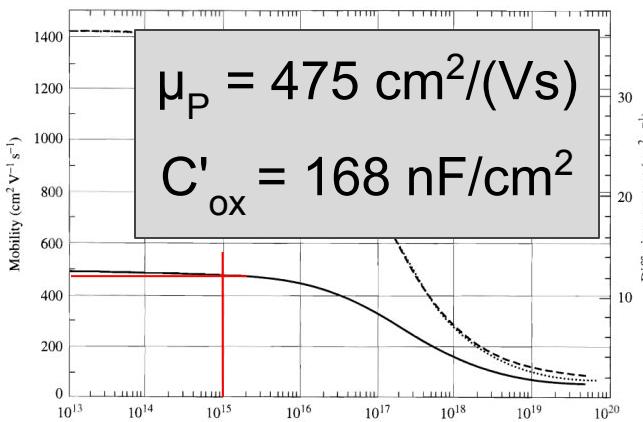

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{\text{Dsat}} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-\text{sat}} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_\text{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

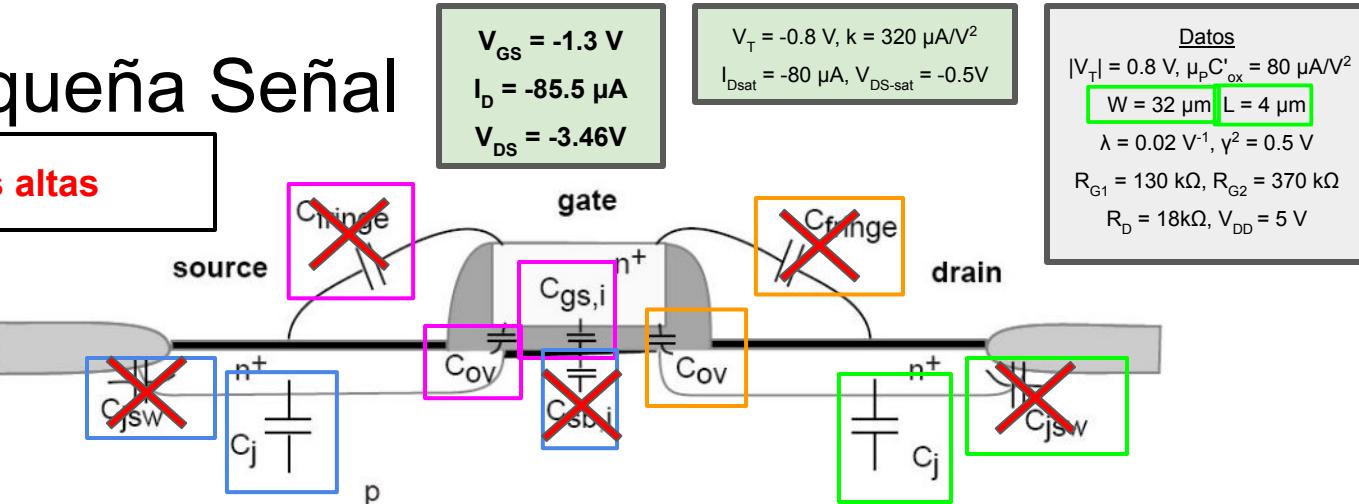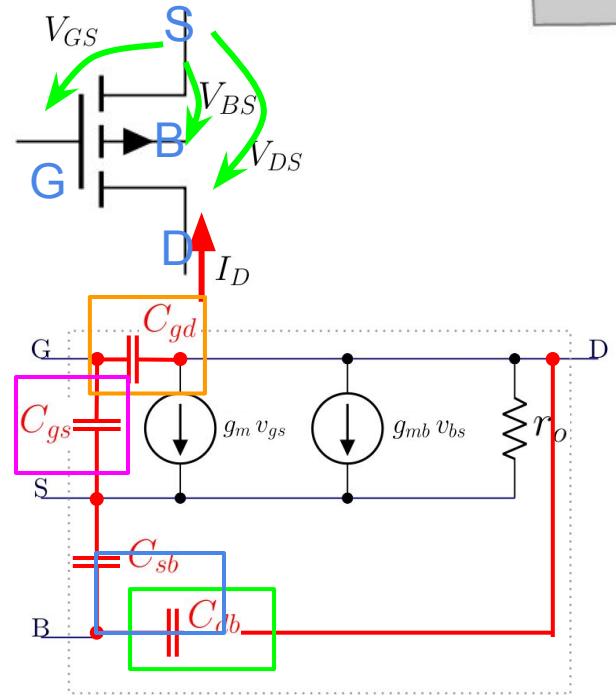


$$C_{gs} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = \frac{2}{3} W L C'_{ox} + W C_{ov} = 1.4372 \times 10^{-17} F$$

$$C_{gd} = \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \Big|_Q = W C_{ov}$$

$$C_{db} = \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \Big|_Q = C'_i A_s$$

$$C_{sb} = \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \Big|_Q = C'_i A_s$$

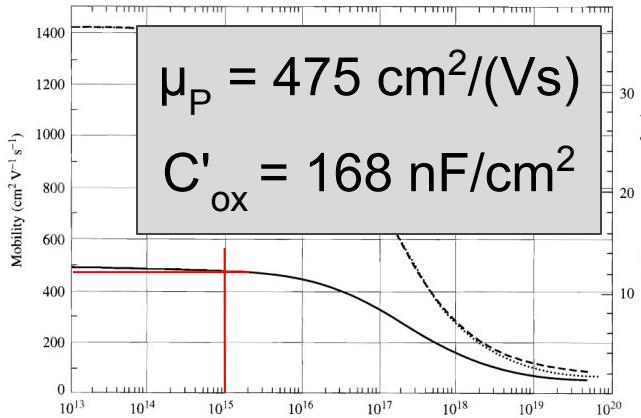

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

2. Mod. de Pequeña Señal

Para frecuencias altas

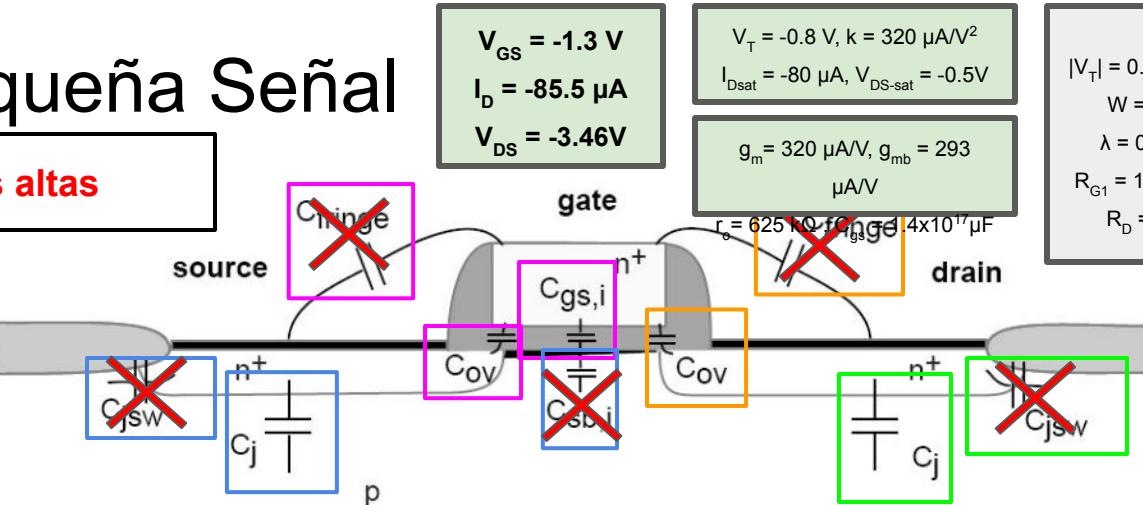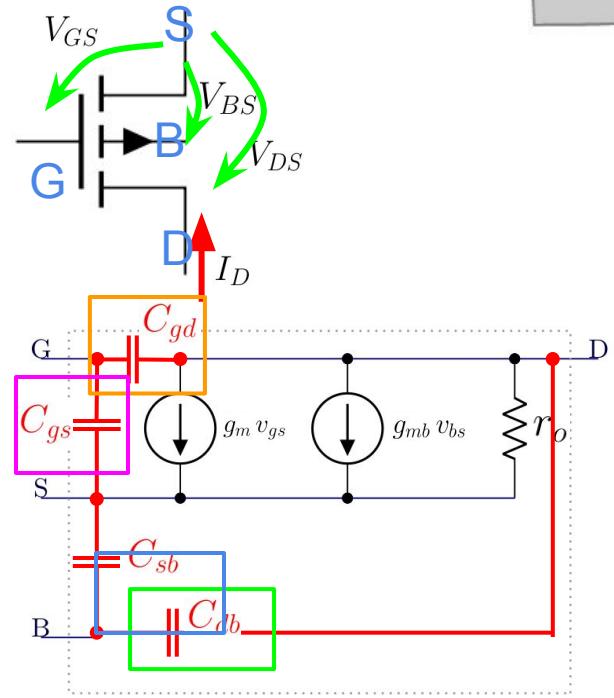


$$C_{gs} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \right|_Q = \frac{2}{3}WL C'_{ox} + W \cancel{C_{ox}} = 1.4372 \times 10^{-17} F$$

$$C_{gd} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \right|_Q = W \cancel{C_{sv}}$$

$$C_{db} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \right|_Q = \cancel{C'_S} \cancel{A_S}$$

$$C_{sb} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \right|_Q = \cancel{C_i} \cancel{A_Q}$$

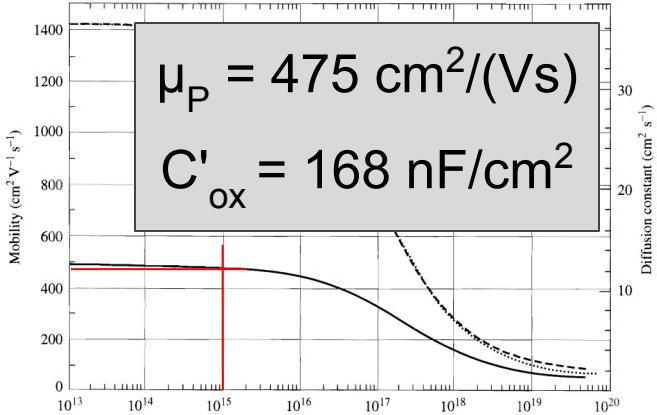

2. Mod. de Pequeña Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$g_m = 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V}$$

$$r_o = 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}$$

Datos
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
 $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

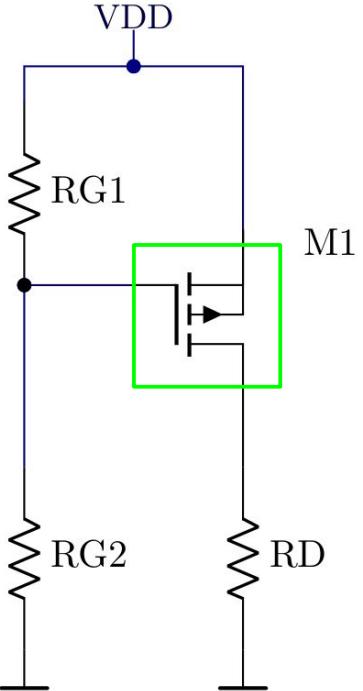

¿Para qué se utiliza el Modelo e Pequeña Señal?

El MPS *modela* mediante elementos **lineales** el comportamiento del transistor alrededor del punto de trabajo. Si trabajamos en su rango de validez, nos liberamos de las ecuaciones no lineales de I_D y V_{GS} y es más fácil resolver el circuito.

2. Mod. de Pequeña Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

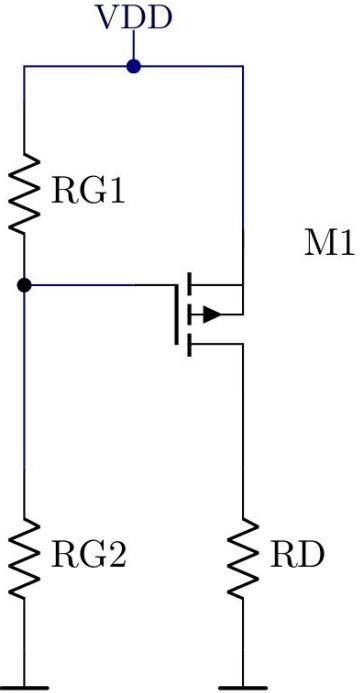

¿Para qué se utiliza el Modelo e Pequeña Señal?

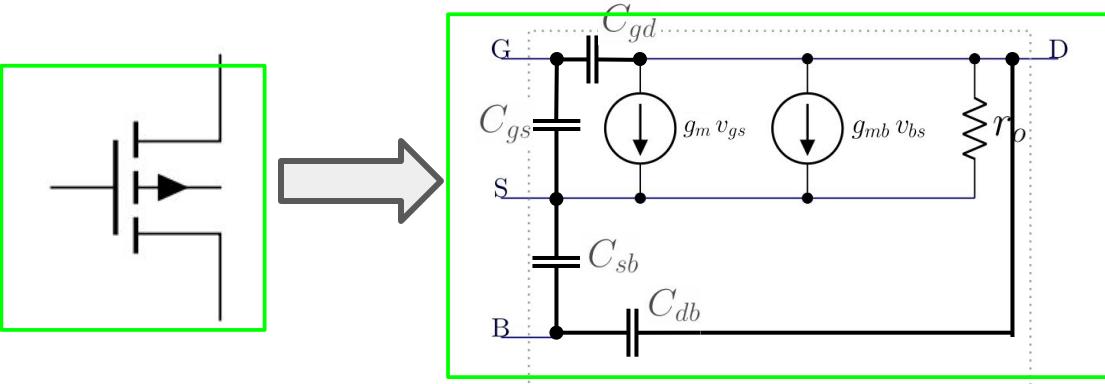El MPS *modela* mediante elementos lineales el comportamiento del transistor alrededor del punto de trabajo. Si trabajamos en su rango de validez, nos liberamos de las ecuaciones no lineales de I_D y V_{GS} y es más fácil resolver el circuito.



2. Mod. de Pequeña Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$


Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

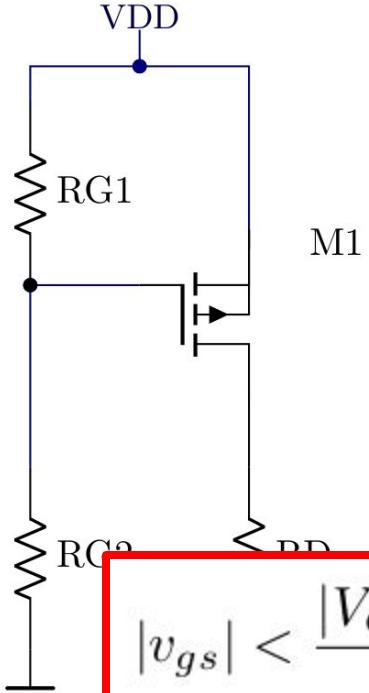


¿Para qué se utiliza el Modelo e Pequeña Señal?

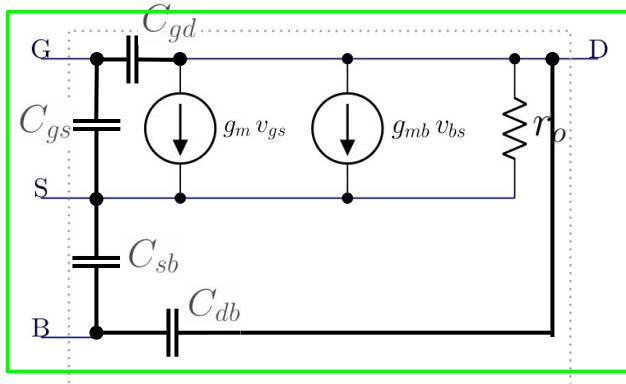El MPS *modela* mediante elementos lineales el comportamiento del transistor alrededor del punto de trabajo. Si trabajamos en su **rango de validez**, nos liberamos de las ecuaciones no lineales de I_D y V_{GS} y es más fácil resolver el circuito.



Enunciado

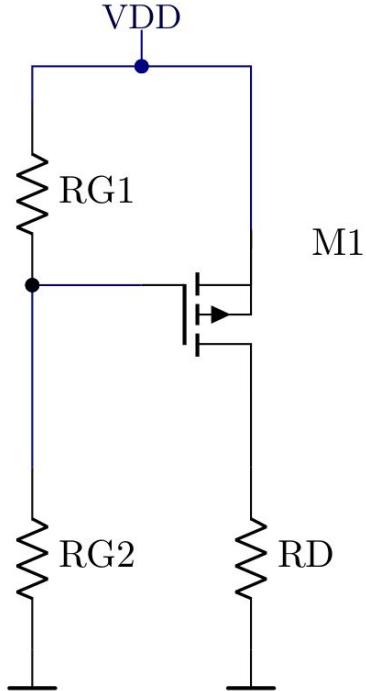

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Para el circuito de la figura y los siguientes datos:

- $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
- $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}, \lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
- $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega, R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

hallar

1. El punto de polarización
2. El modelo de pequeña señal
3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$




$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Simplificamos el modelo de pequeña señal

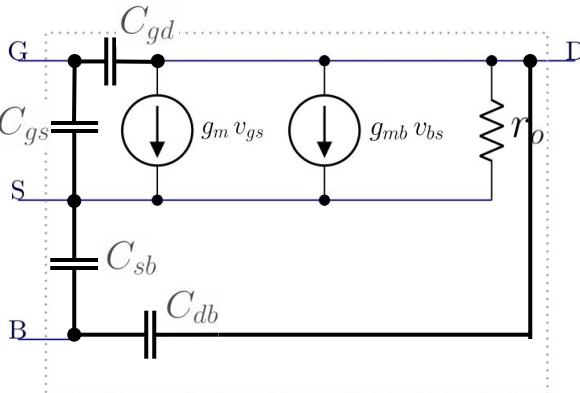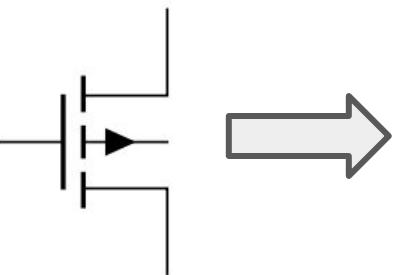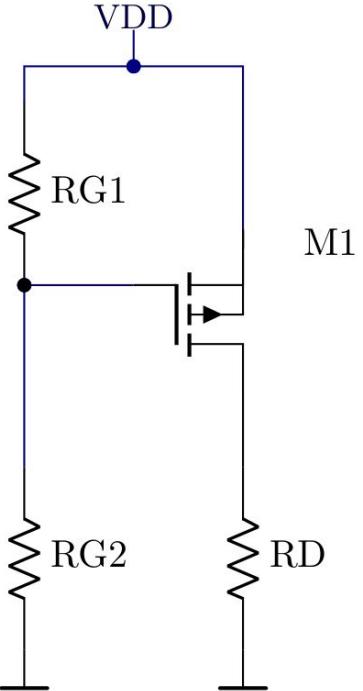

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

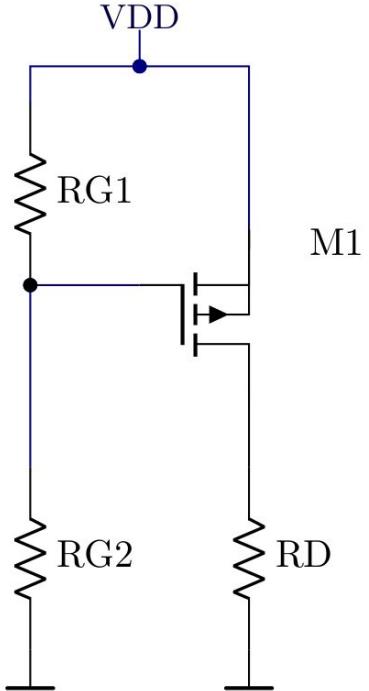

Simplificamos el modelo de pequeña señal

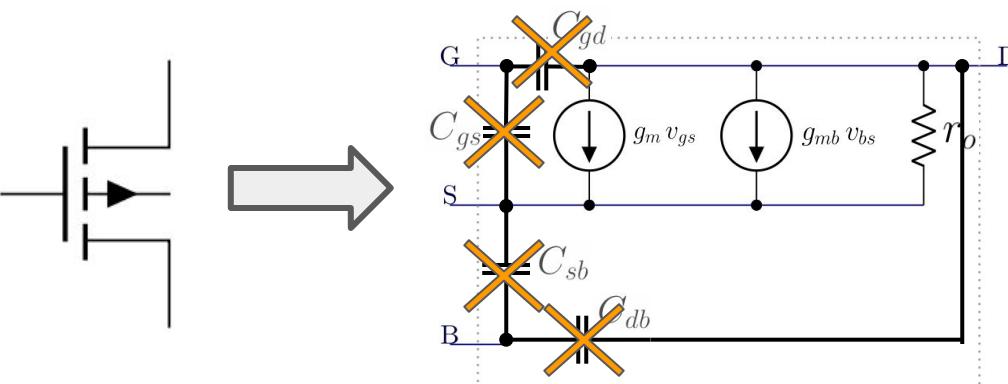

Se puede considerar frecuencias bajas o medias.

Enunciado:

3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

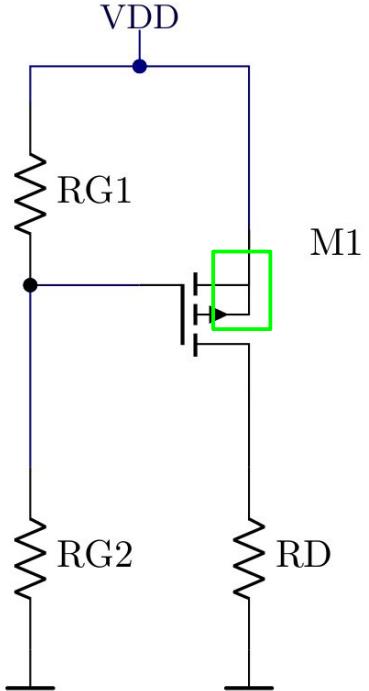

Simplificamos el modelo de pequeña señal

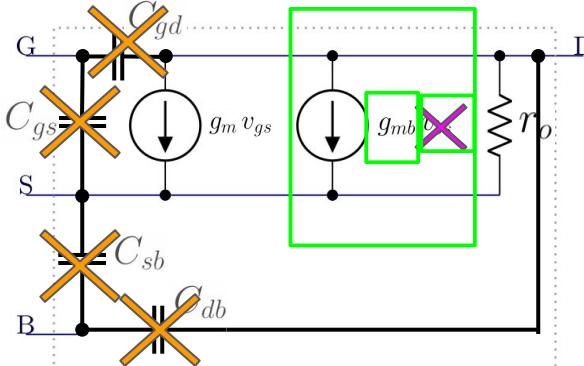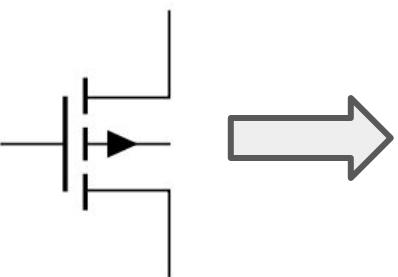

Se puede considerar frecuencias bajas o medias.

B y S cortocircuitados

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

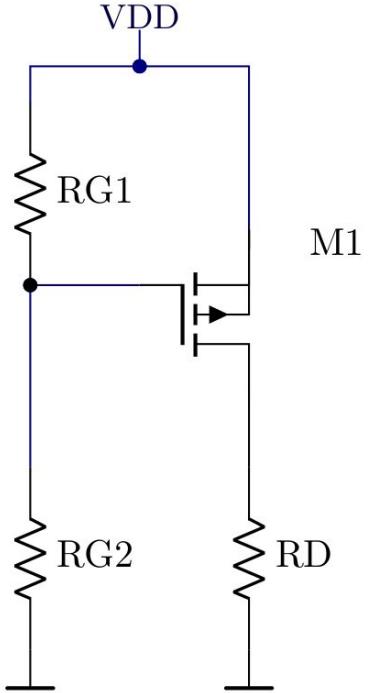

Simplificamos el modelo de pequeña señal

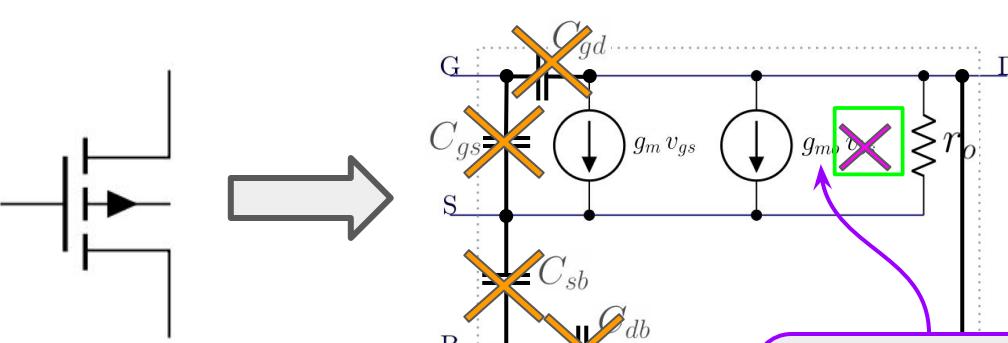

Se puede considerar frecuencias bajas

¡Ojo! El parámetro g_{mb} y la fuente controlada siguen estando, aunque $V_{BS} = 0$

B y S cortocircuitados

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

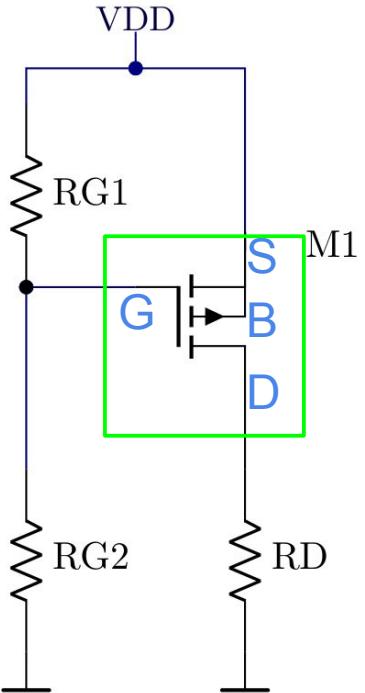

Simplificamos el modelo de pequeña señal

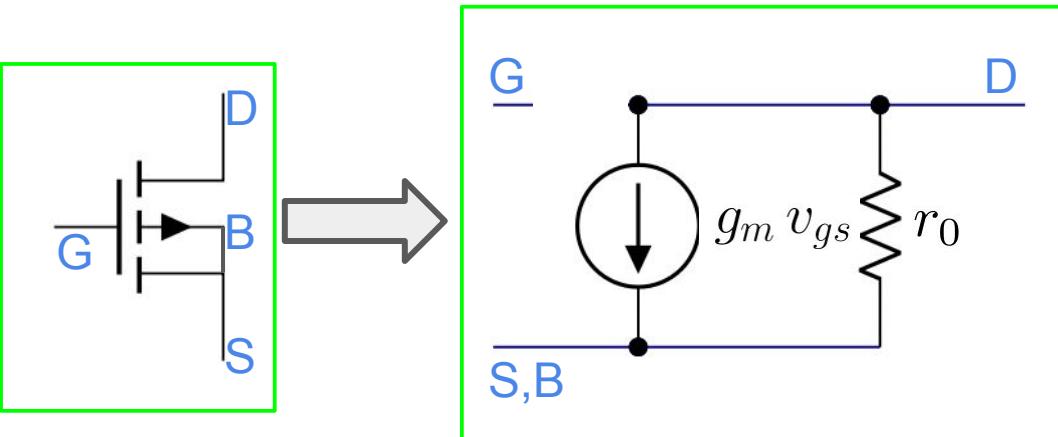

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

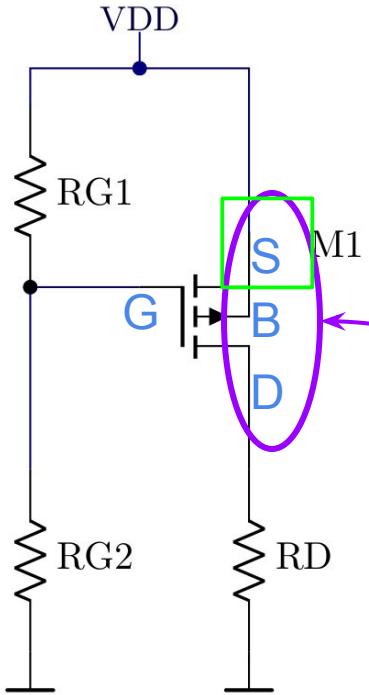

Simplificamos el modelo de pequeña señal

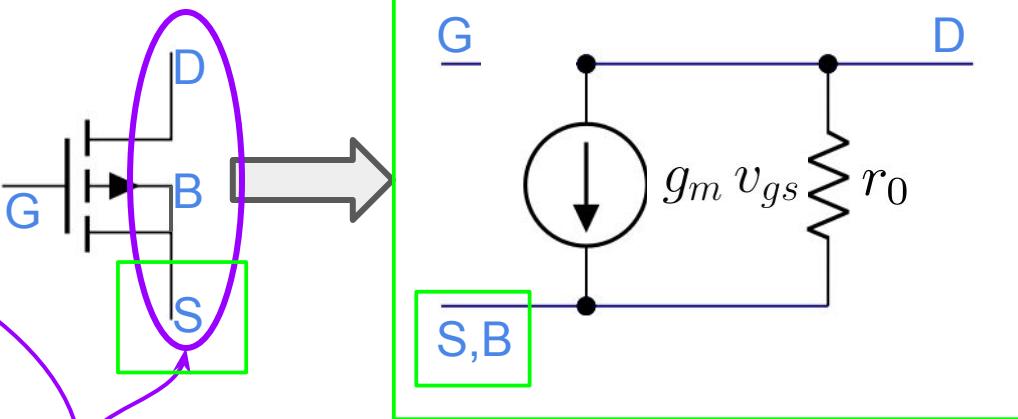

¡Ojo! Están al revés

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

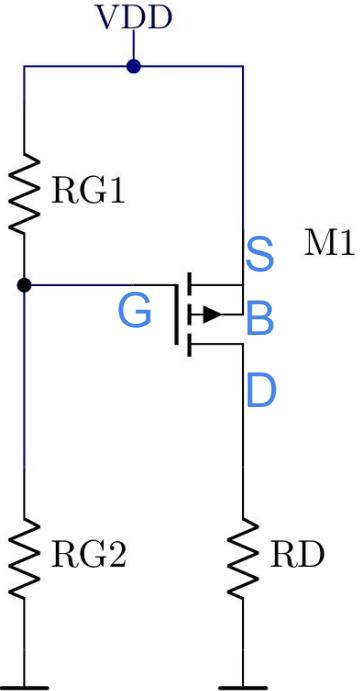Ahora sí pasamos al circuito de pequeña señal:



3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Ahora sí pasamos al circuito de pequeña señal:

- Dejamos las fuentes de señal

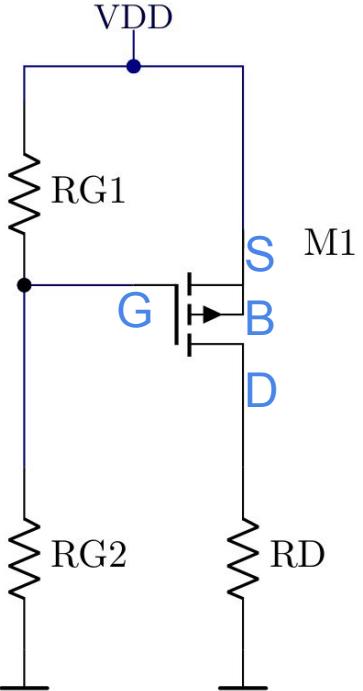

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

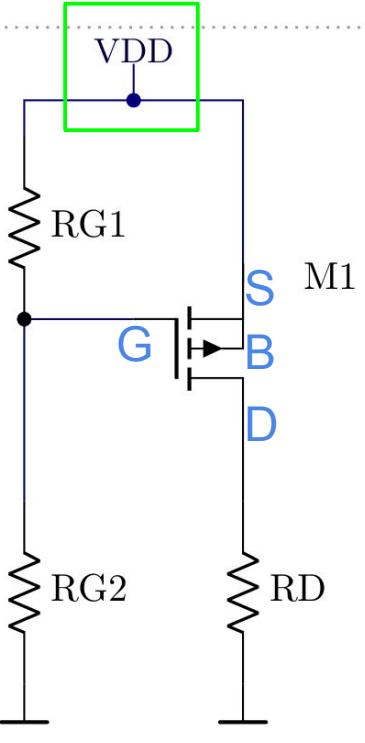

Ahora sí pasamos al circuito de pequeña señal:

- Dejamos las fuentes de señal
- Pasivamos las fuentes de continua

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

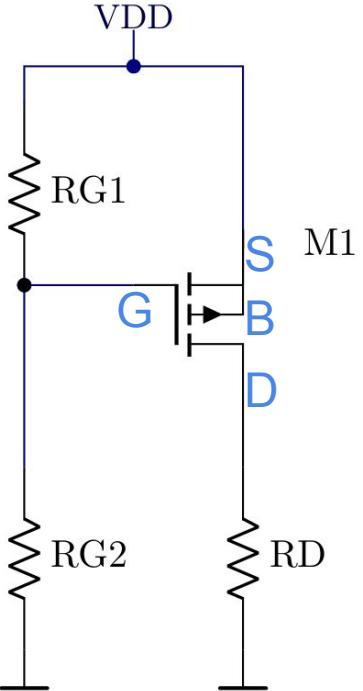

Ahora sí pasamos al circuito de pequeña señal:

- Dejamos las fuentes de señal
- Pasivamos las fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos cerrados

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

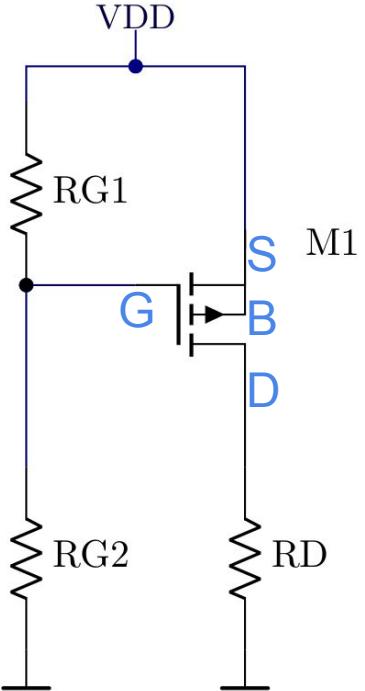

Ahora sí pasamos al circuito de pequeña señal:

- Dejamos las fuentes de señal
- Pasivamos las fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos cerrados
- Utilizamos el modelo de pequeña señal

3. Circuito de Peq. Señal



$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

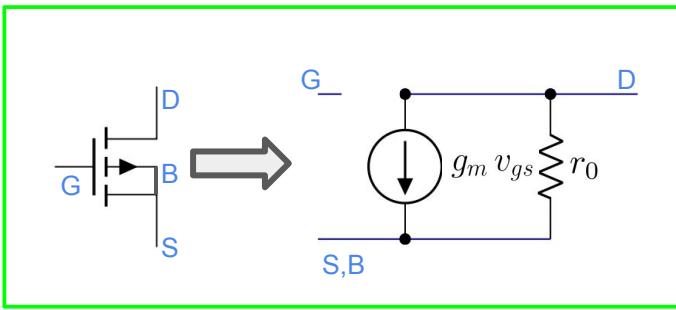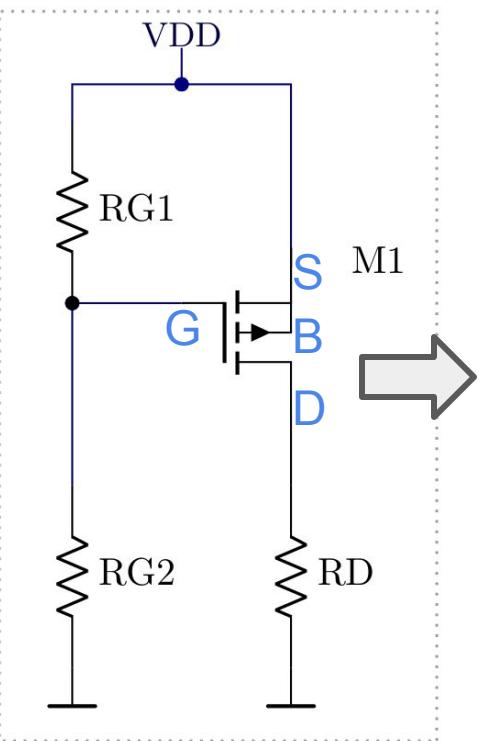

3. Circuito de Peq. Señal




$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

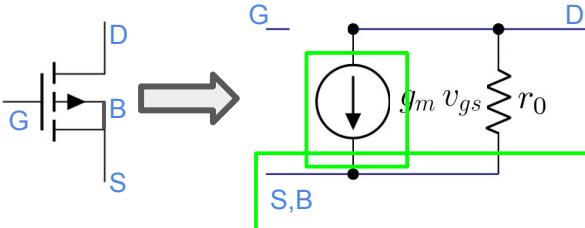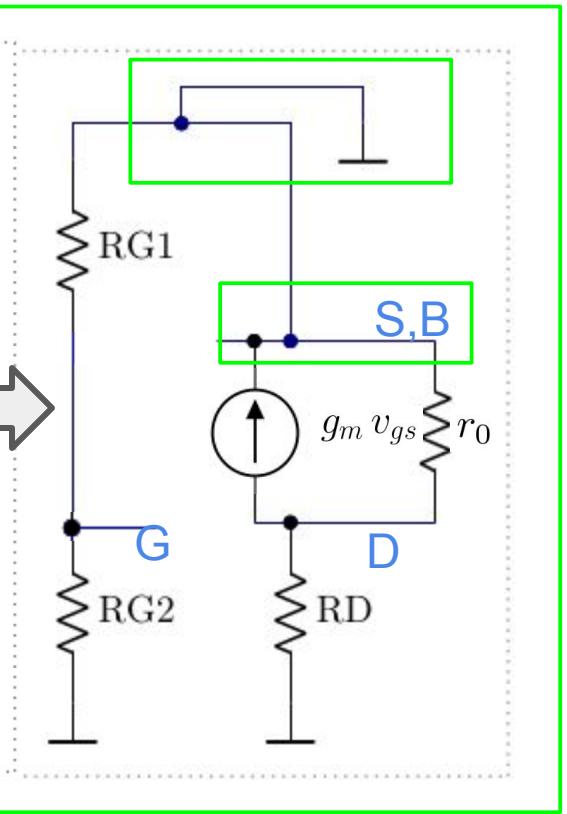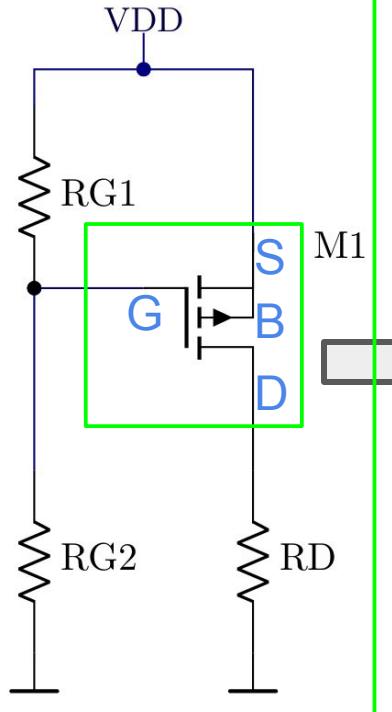

3. Circuito de Peq. Señal


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

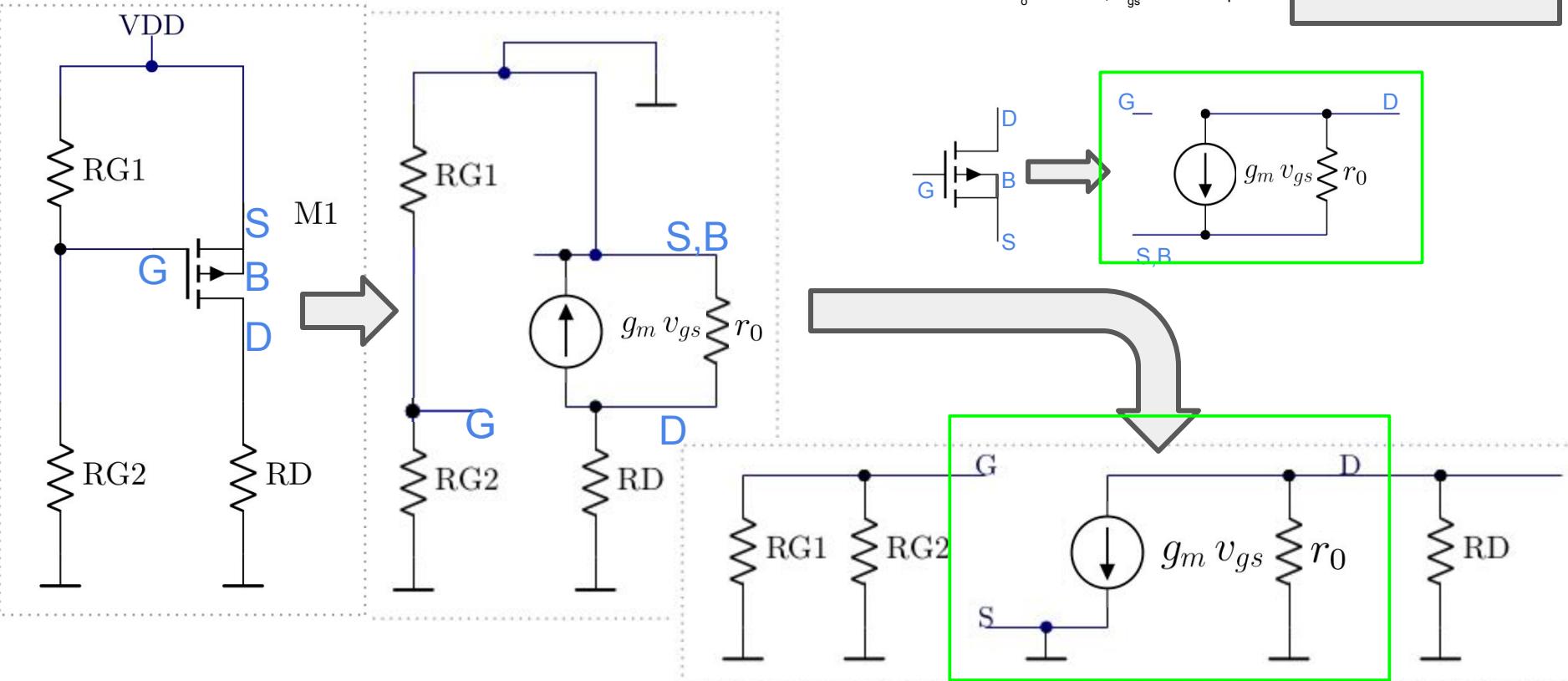

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

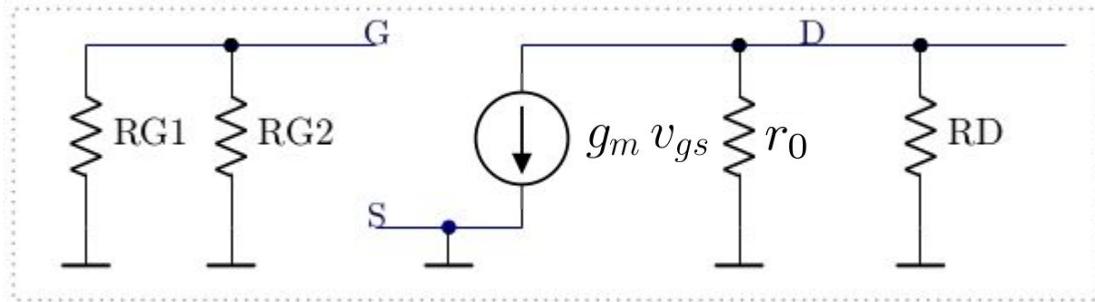La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}



3. Circuito de Peq. Señal

La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{gs}


$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

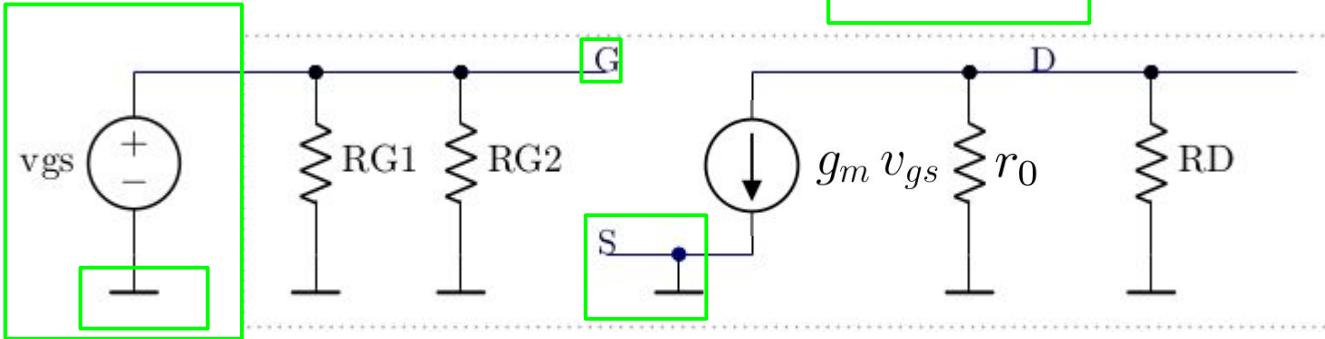

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

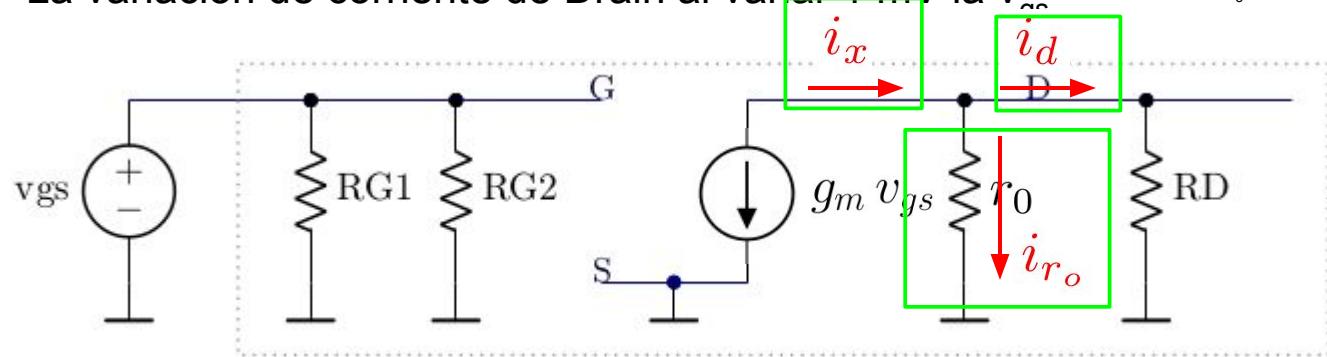La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{GS}



3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

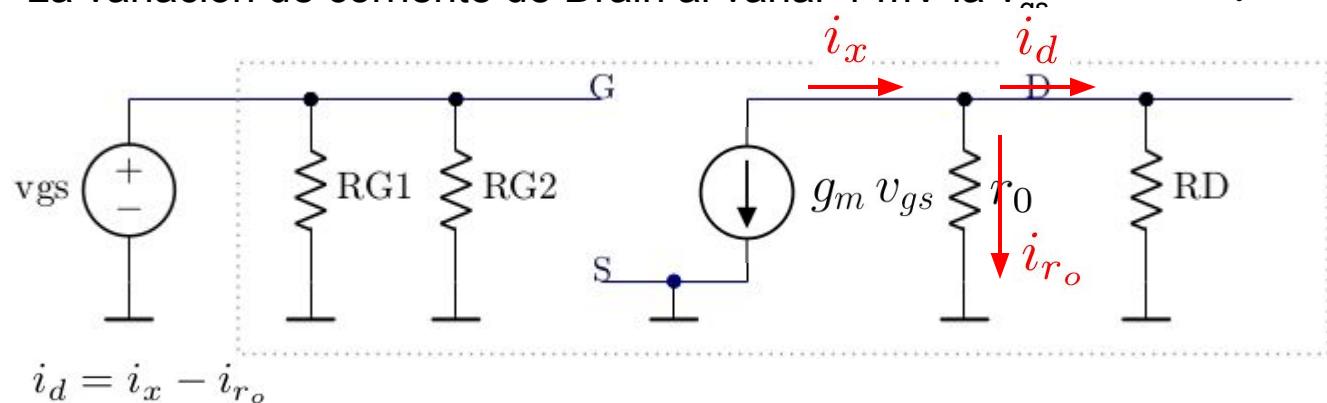La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{GS}



3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

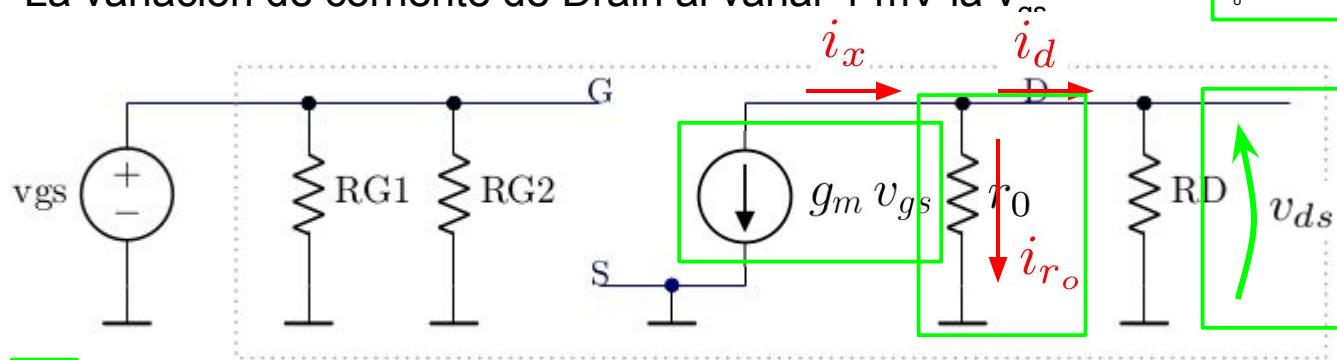La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{GS}



$$i_d = i_x - i_{r_o}$$

$$i_x = -g_m v_{gs}$$

$$i_{r_o} = \frac{v_{ds}}{r_o},$$

$$v_{ds} = i_x (r_o // R_D) \approx i_x R_D = g_m v_{gs} R_D$$

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\\lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

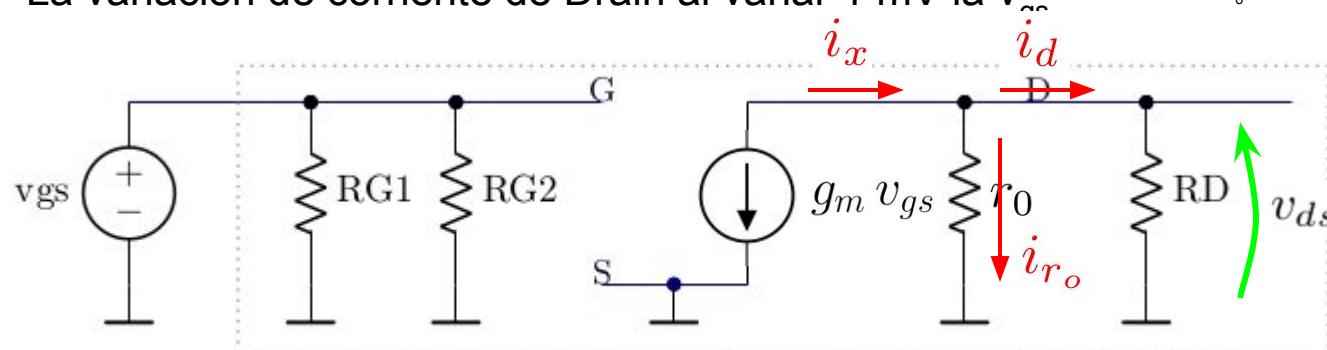La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{GS}



$$i_d = i_x - i_{r_o}$$

$$i_x = -g_m v_{gs}$$

$$i_{r_o} = \frac{v_{ds}}{r_o}, \quad v_{ds} = i_x (r_o // R_D) \approx i_x R_D = g_m v_{gs} R_D$$

$$i_d = -g_m v_{gs} \left(1 + \frac{(r_o // R_D)}{r_o} \right) \approx -g_m v_{gs} = -320 \text{ nA}$$

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned}V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\V_{DS} &= -3.46 \text{ V}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F}\end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned}|V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\&\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

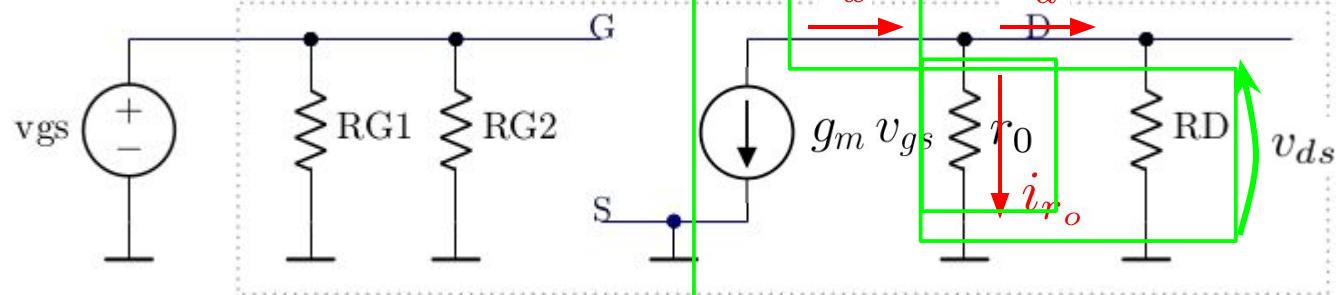La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{GS}



$$i_d = i_x - i_{r_o}$$

$$i_x = -g_m v_{gs}$$

$$i_{r_o} = \frac{v_{ds}}{r_o}, \quad v_{ds} = i_x (r_o // R_D) \approx i_x R_D = g_m v_{gs} R_D$$

$$i_d = -g_m v_{gs} \left(1 + \frac{(r_o // R_D)}{r_o} \right) \approx -g_m v_{gs} = -320 \text{ nA}$$

$$v_{ds} \approx -g_m v_{gs} R_D = -5.76 \text{ mV}$$

1.03

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\ r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

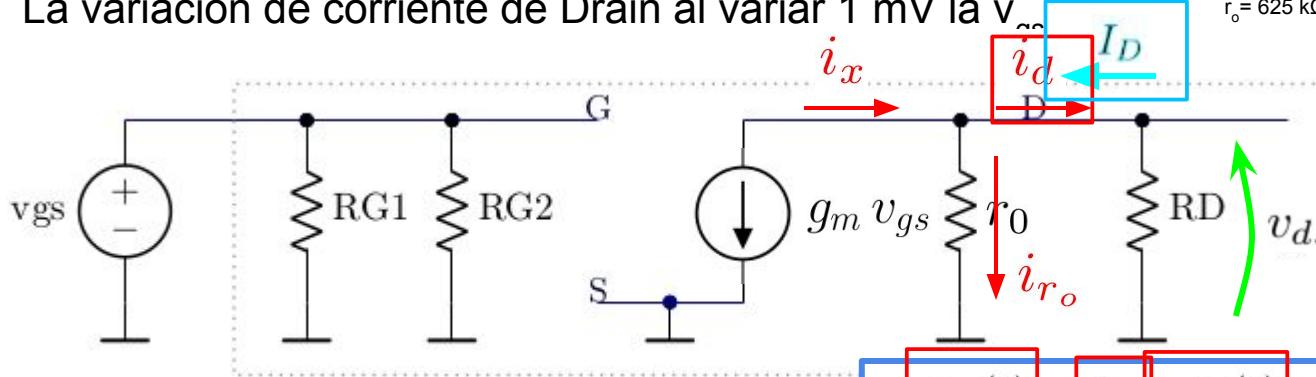La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{GS}



$$i_d = i_x - i_{r_o}$$

$$i_x = -g_m v_{gs}$$

$$i_{r_o} = \frac{v_{ds}}{r_o}, \quad v_{ds} = i_x (r_o // R_D) \approx i_x R_D = g_m v_{gs} R_D$$

$$i_d = -g_m v_{gs} \left(1 + \underbrace{\frac{(r_o // R_D)}{r_o}}_{1.03} \right) \approx -g_m v_{gs} = -320 \text{ nA}$$

$$v_{ds} \approx -g_m v_{gs} R_D = -5.76 \text{ mV}$$

$$\begin{aligned} i_D(t) &= I_D - i_d(t) = -(88.5 - 0.32 u(t)) \mu\text{A} \\ v_{DS}(t) &= V_{DS} + v_{ds}(t) = -(3.46 + 0.00576 u(t)) \text{ V} \end{aligned}$$

3. Circuito de Peq. Señal

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2 \\ I_{Dsat} &= -80 \mu\text{A}, V_{DS-sat} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_m &= 320 \mu\text{A/V}, g_{mb} = 293 \mu\text{A/V} \\ r_o &= 625 \text{ k}\Omega, C_{gs} = 1.4 \times 10^{-17} \mu\text{F} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_p C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

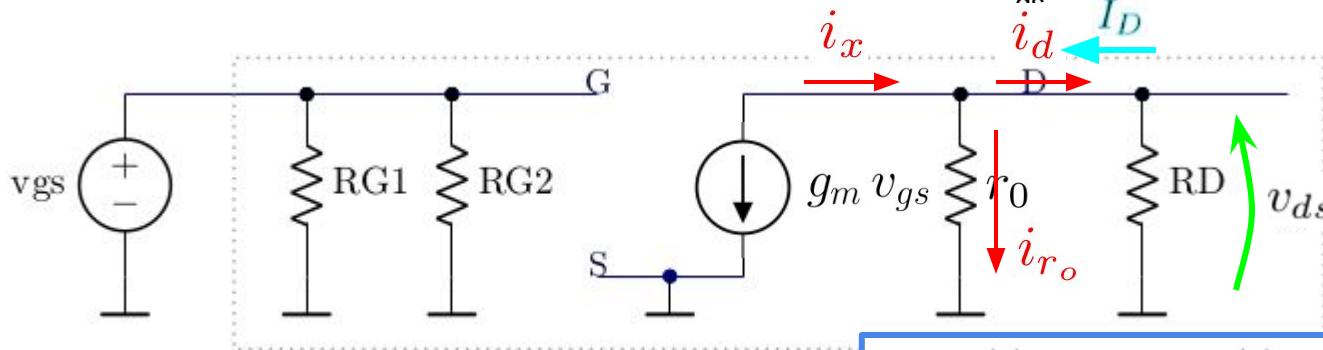La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v_{GS}



$$i_d = i_x - i_{r_o}$$

$$i_x = -g_m v_{gs}$$

$$i_{r_o} = \frac{v_{ds}}{r_o}, \quad v_{ds} = i_x (r_o // R_D) \approx i_x R_D = g_m v_{gs} R_D$$

$$i_d = -g_m v_{gs} \left(1 + \underbrace{\frac{(r_o // R_D)}{r_o}}_{1.03} \right) \approx -g_m v_{gs} = -320 \text{ nA}$$

$$v_{ds} \approx -g_m v_{gs} R_D = -5.76 \text{ mV}$$

$$i_D(t) = I_D - i_d(t) = -(88.5 - 0.32 u(t)) \mu\text{A}$$


$$v_{DS}(t) = V_{DS} + v_{ds}(t) = -(3.46 + 0.00576 u(t)) \text{ V}$$

Recordemos que solo vale cuando ...


$$|v_{gs}| < \frac{|V_{GS} - V_T|}{5}$$

4. Extra: Como conseguir la variación de 1 mV sobre v_{gs}

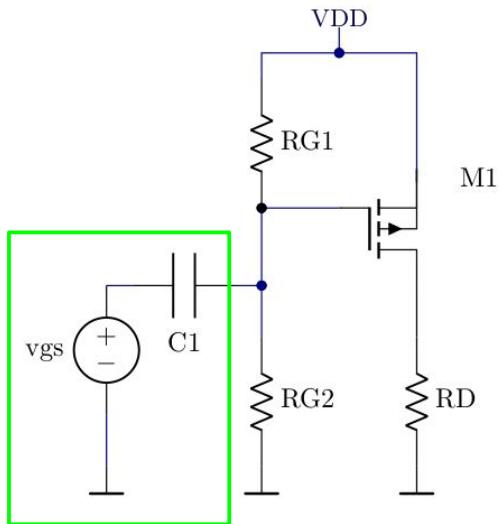4. Extra: Como conseguir la variación de 1 mV sobre v_{gs}







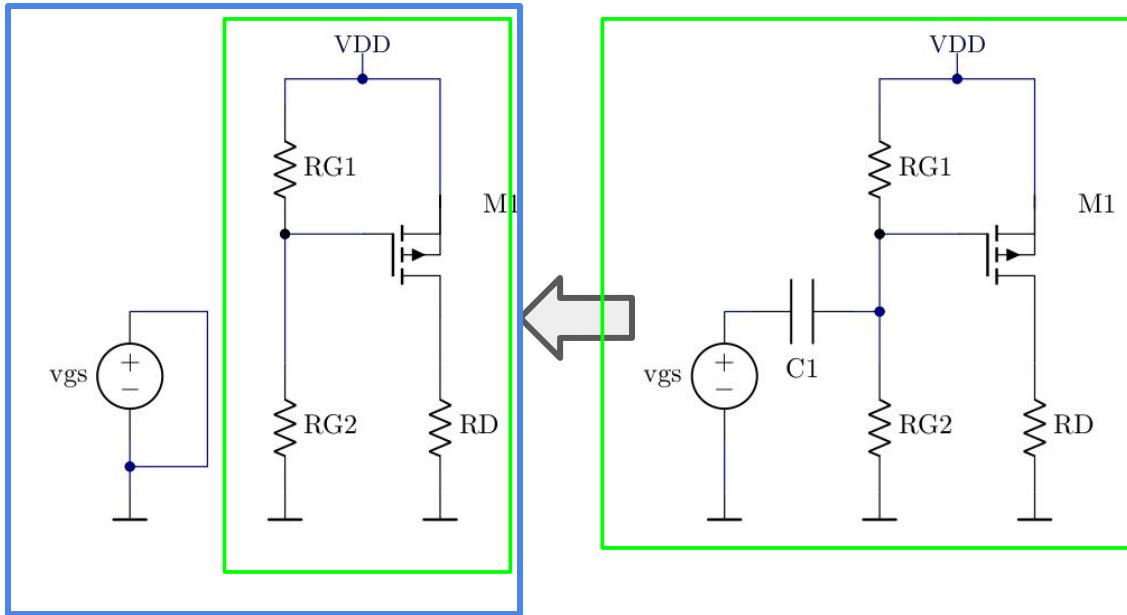4. Extra: Como conseguir la variación de 1 mV sobre v_{gs}



POLARIZACIÓN

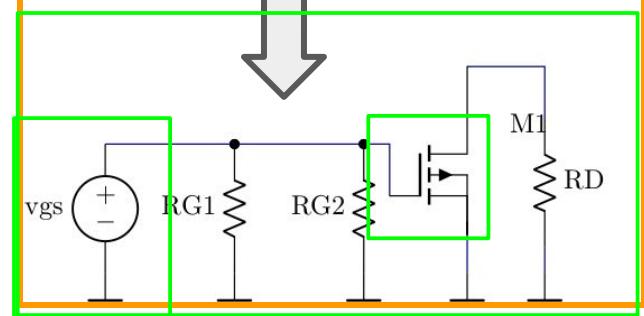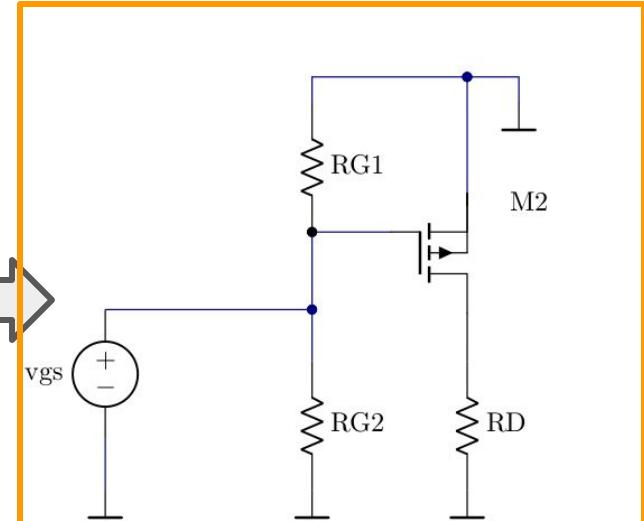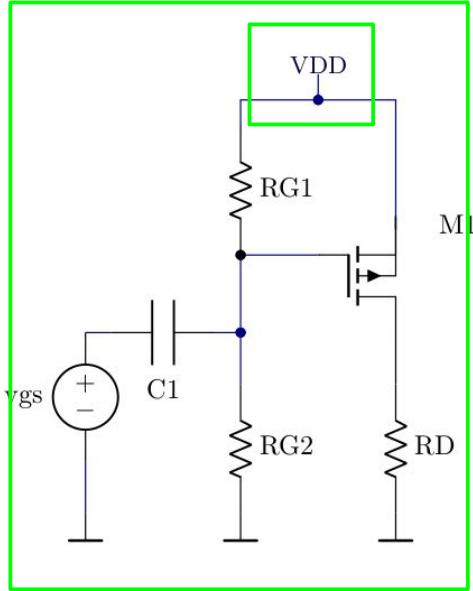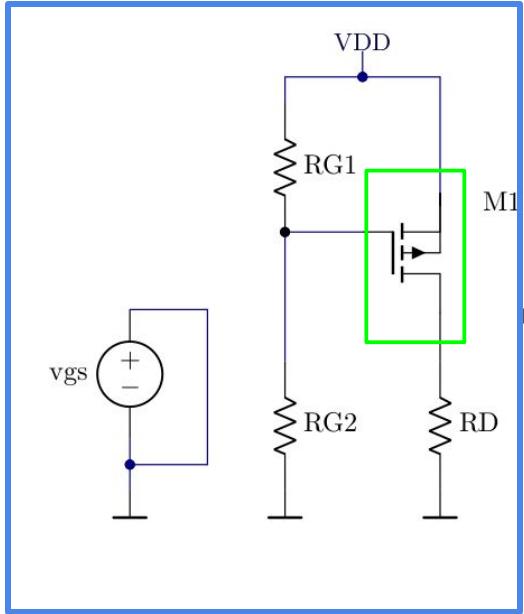
4. Extra: Como conseguir la variación de 1 mV sobre v_{gs}




POLARIZACIÓN

PEQUEÑA
SEÑAL

5. Extra: Simulación

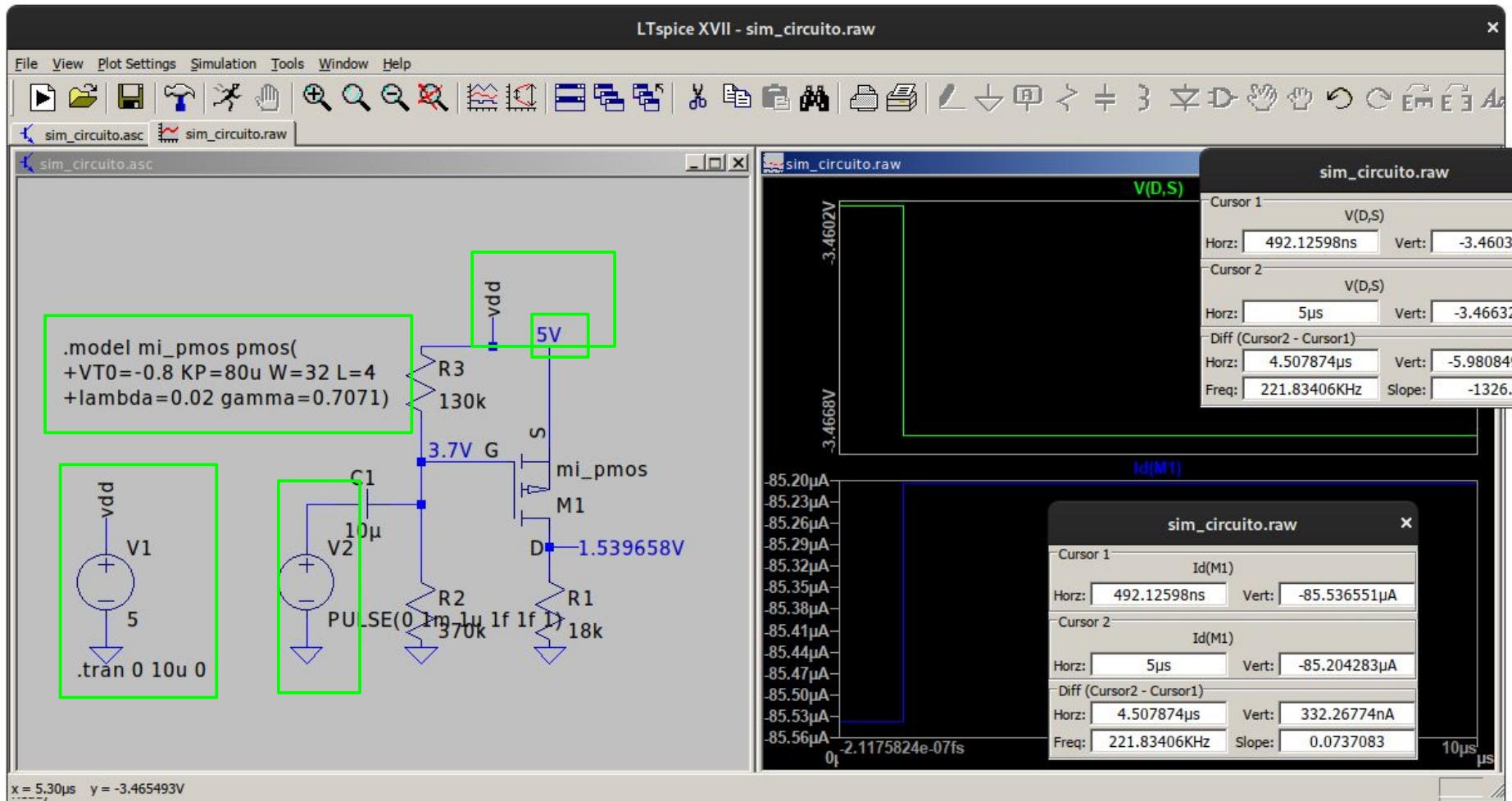

5. Extra: Simulación

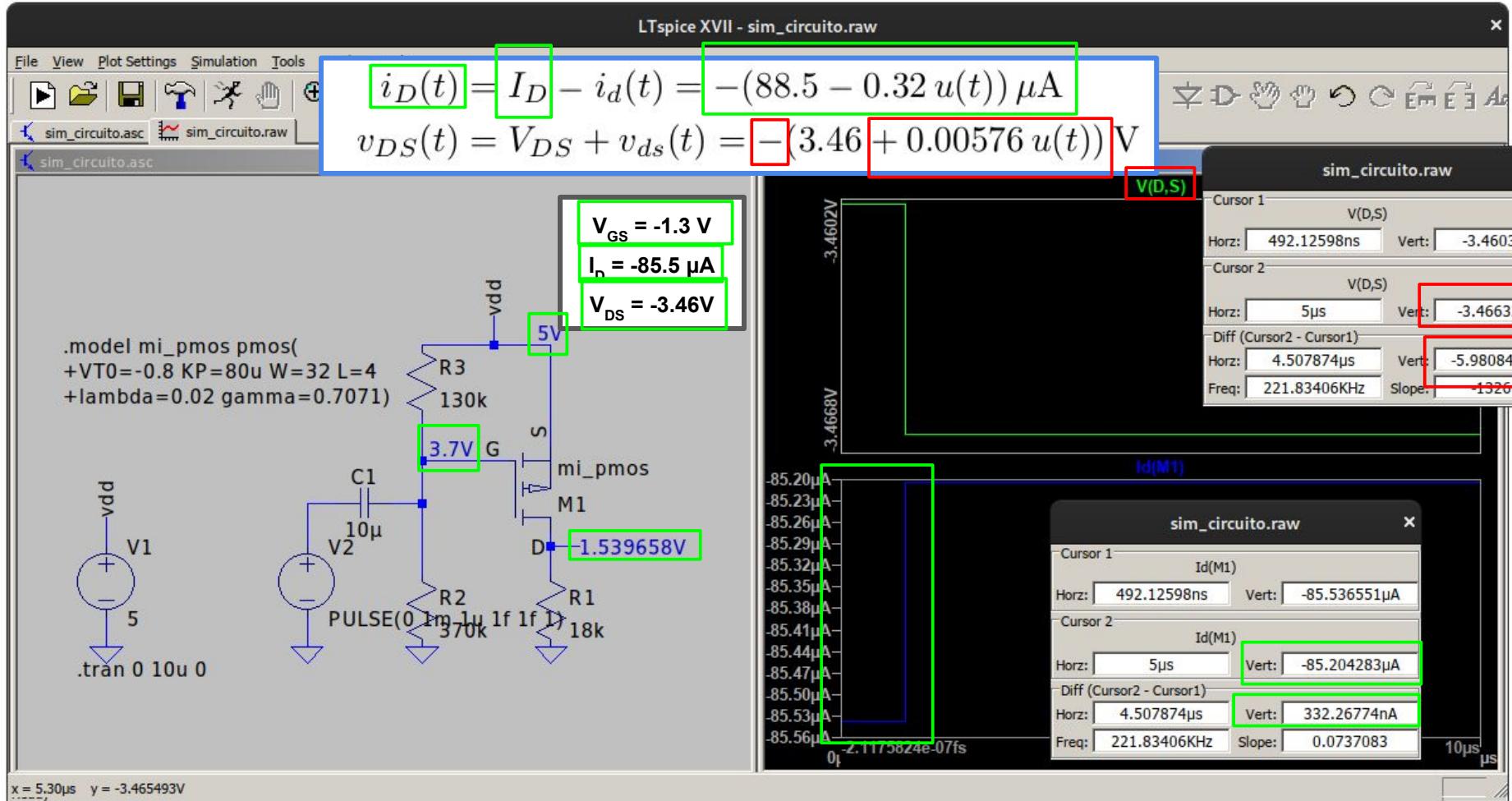

FIN